

**SULIT**



**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN  
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI**

**JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK**

**PEPERIKSAAN AKHIR  
SESI DISEMBER 2016**

**DET1013: ELECTRICAL TECHNOLOGY**

---

**TARIKH : 05 APRIL 2017  
MASA : 2.30PM -4.30PM (2 JAM)**

---

Kertas ini mengandungi **TIGA BELAS (13)** halaman bercetak.

Bahagian A : Objektif (10 Soalan)  
Bahagian B : Struktur (4 Soalan)  
Bahagian C : Esei (2 Soalan).

Dokumen sokongan yang disertakan: Tiada

---

**JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIARAHKAN**

(CLO yang tertera hanya sebagai rujukan)

**SULIT**

**SECTION A : 10 MARKS*****BAHAGIAN A : 10 MARKAH*****INSTRUCTION:**

This section consists of **TEN (10)** objective questions. Shade your answers in the OMR form provided.

***ARAHAN :***

*Bahagian ini mengandungi SEPULUH (10) soalan objektif. Tandakan jawapan anda di dalam borang OMR yang disediakan.*

- CLO1  
C1
- There are many basic electrical quantities. Identify the basic unit of Power in electrical circuit.

*Terdapat banyak kuantiti elektrik. Kenalpasti unit asas untuk Kuasa di dalam litar elektrik.*

- A. Watt
- B. Volt
- C. Ampere
- D. Joule

- CLO1  
C2
- Figure A2 below is showing a circuit where four resistors are connected in series. Calculate total resistances ( $R_T$ ) in the circuit.

*Diberi litar seperti Rajah A2 di bawah dengan empat perintang disambung secara sesiri. Kirakan jumlah rintangan ( $R_T$ ) di dalam litar.*

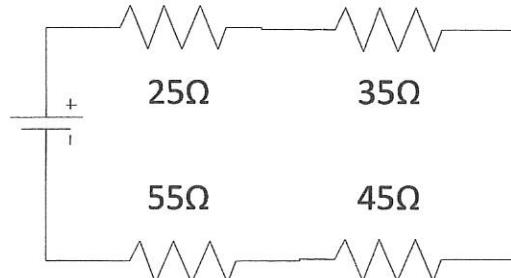


Figure A2/Rajah A2

- A. 160 KΩ
- B. 160 MΩ
- C. 160 mΩ
- D. 160 Ω

CLO1  
C1

3. Which electrical law does the following statement represent

*Hukum elektrik yang manakah mewakili kenyataan di bawah*

$$\sum V_{SOURCE} = \sum V_{DROP}$$

- A. Lenz's Law  
*Hukum Lenz's*
- B. Ohm's Law  
*Hukum Ohm's*
- C. Kirchoff's Current Law  
*Hukum Kirchoff's Arus*
- D. Kirchoff's Voltage Law  
*Hukum Kirchoff's Voltage*

CLO2  
C2

4. Choose the right formula to determine the value of  $R_1$  using Delta to Star transformation in Figure A4.

*Pilih formula yang betul untuk menentukan nilai  $R_1$  menggunakan transformasi Delta ke Star pada Rajah A4.*

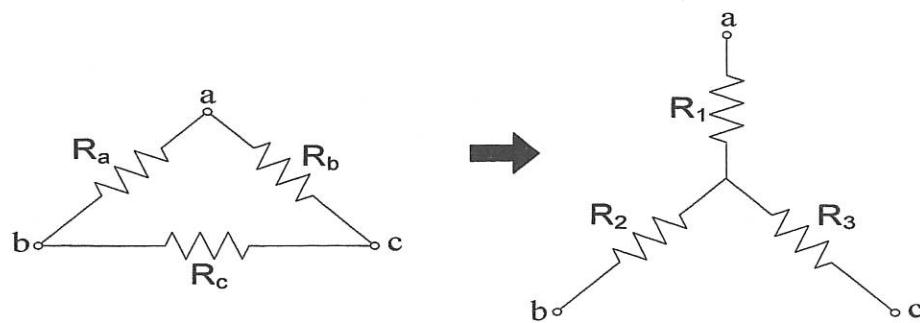


Figure A4 / Rajah A4

- A.  $R_1 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$
- B.  $R_1 = \frac{R_a + R_b}{R_a + R_b + R_c}$
- C.  $R_1 = \frac{R_a R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$
- D.  $R_1 = \frac{R_a R_b}{R_a R_b R_c}$

CLO1  
C2

5. Based on figure A5, determine the value of current  $I_3$

*Berdasarkan rajah A1, tentukan nilai arus,  $I_3$*

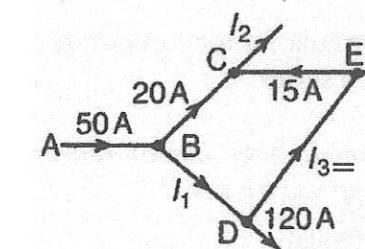


Figure A5/ Rajah A5

- A. - 9 A  
*-9A*
- B. - 9 Ma  
*-9Ma*
- C. - 90 A  
*-90 A*
- D. - 90 mA  
*-90mA*

CLO 1  
C1

6. Which of the following capacitors is polarized?

*Kapasitor berikut yang manakah dikutubkan?*

- A. Mica  
*Mika*
- B. Ceramic  
*Seramik*
- C. Electrolytic  
*Elektrolitik*
- D. Plastic-film  
*Plastik filem*

CLO1      7. Compute the value of capacitance that must be connected in series with  $30\mu\text{F}$  capacitor for an equivalent capacitance ( $C_T$ ) of  $12\mu\text{F}$ .

*Kirakan nilai kemuatan yang mesti disambung secara sesiri dengan pemuat  $30\mu F$  supaya pemuat setara ( $C_T$ ) bernilai  $12\mu F$ .*

- A.  $200\mu\text{F}$       C.  $12\mu\text{F}$   
 B.  $20\mu\text{F}$       D.  $120\mu\text{F}$

CLO1      8. Identify the formula for total inductance ( $L_T$ ) when THREE (3) inductors  
C1                  are connected in series.

*Kenalpasti formula bagi jumlah kearuhan ( $L_T$ ) untuk **TIGA** (3) peraruh yang disambung secara sesiri.*

- A.  $L_T = L_1 + L_2 + L_3$       C.  $L_T = 1/L_1 + 1/L_2 + 1/L_3$   
 B.  $L_T = 1/(L_1 + L_2 + L_3)$       D.  $L_T = 1 / (1/L_1 + 1/L_2 + 1/L_3)$

9. Which of the following are the types of fixed inductors

*Yang mana yang berikut ialah jenis peraruh tetap*

- i. air core  
*teras udara*
  - ii. ferrite core  
*teras ferit*
  - iii. magnesium core  
*teras magnesium*
  - iv. iron core  
*teras besi*

- A. i, ii, iii
  - B. ii; iii; iv
  - C. i, iii, iv
  - D. i, ii, iv

10 A coil has 2000 turns and current flow is 0.25A. Calculate magnetic force,  $F_m$ .

Satu gegelung mempunyai 2000 lilitan dan aliran arus ialah  $0.25\text{A}$ . Kirakan daya gerak magnet,  $F_m$ .

- A.  $5 AT$   
 B.  $50 AT$   
 C.  $500 AT$   
 D.  $5000 AT$

**SECTION B : 60 MARKS****BAHAGIAN B : 60 MARKAH****INSTRUCTION:**This section consists of **FOUR (4)** structured questions. Answer **ALL** questions.**ARAHAN:***Bahagian ini mengandungi EMPAT (4) soalan berstruktur. Jawab semua soalan.***QUESTION 1****SOALAN 1**CLO1  
C1

- a) State **TWO (2)** differences between primary cell and secondary cell. List **ONE (1)** Example of each cell  
*Nyatakan DUA (2) perbezaan antara sel primer dan sel sekunder. Senaraikan SATU (1) contoh untuk setiap sel berkenaan.*

[3 marks]

[3 markah]

CLO 1  
C2

- b) Based on Figure B1 (b), calculate the power that absorbed by the  $R_3$ .  
*Merujuk kepada rajah B1 (b), kirakan kuasa yang terserap pada  $R_3$ .*

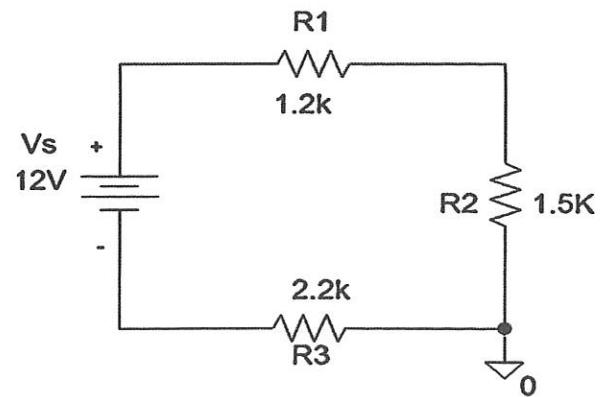


Figure B1 (b)/Rajah B1 (b)

[5 marks]  
[5 markah]CLO 2  
C3

- c) By applying current divider rule for Figure B1 (c), calculate the current flow through resistor  $4\Omega$ .

*Dengan menggunakan hukum pembahagi arus pada Rajah B1 (c), kirakan arus yang mengalir pada perintang  $4\Omega$ .*

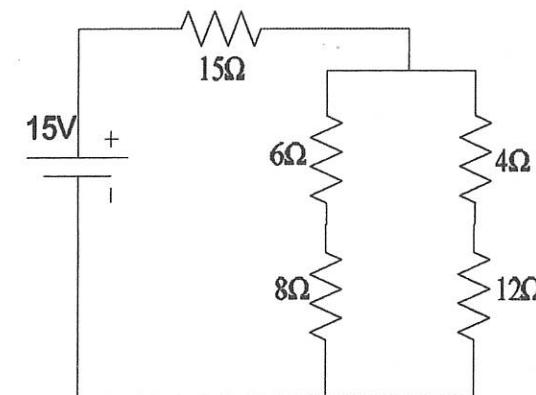


Figure B1(c)/Rajah B1(c)

[7 marks]

[7 markah]

**QUESTION 2**  
**SOALAN 2**

 CLO1  
 C1

- (a) Define Thevenin's Theorem and draw the Thevenin's equivalent circuit.  
*Takrifkan Teorem Thevenin dan lakarkan litar setara Thevenin.*

[3 marks]  
 [3 markah]

 CLO1  
 C2

- (b). A 200V supply consist of internal resistance of  $20\Omega$  produced maximum power when they are connected to a load. Calculate the value of load resistor and the maximum power of the circuit. Sketch the equivalent maximum power transfer circuit.

*Satu bekalan 200V mengandungi rintangan dalaman  $20\Omega$  menghasilkan kuasa maksima apabila disambungkan kepada beban. Kirakan nilai bagi rintangan beban dan kuasa maksima bagi litar tersebut. Lakarkan litar setara bagi litar pindahan kuasa maksima.*

[5 marks]  
 [5 markah]

 CLO2  
 C3

- (c) Determine  $V_a$  in the circuit below of Figure B2 (c) by using Node Analysis.  
*Kenalpasti  $V_a$  pada litar di Rajah B2 (c) di bawah dengan menggunakan Analisis Nod*

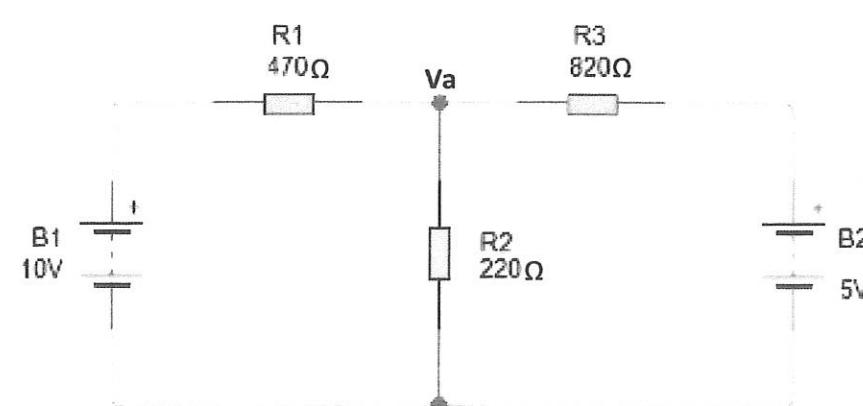


Figure B2 (c)/ Rajah B2 (c)

[7 marks]  
 [7 markah]

**QUESTION 3**  
**SOALAN 3**

 CLO1  
 C2

- (a) By referring to the Figure B3(a) determine the formula for equivalent inductance ( $L_T$ ) between point A and B.

*Merujuk kepada Rajah B3(b), tentukan formula bagi jumlah aruhan ( $L_T$ ) antara titik A dan B.*

[3 marks]  
 [3 markah]

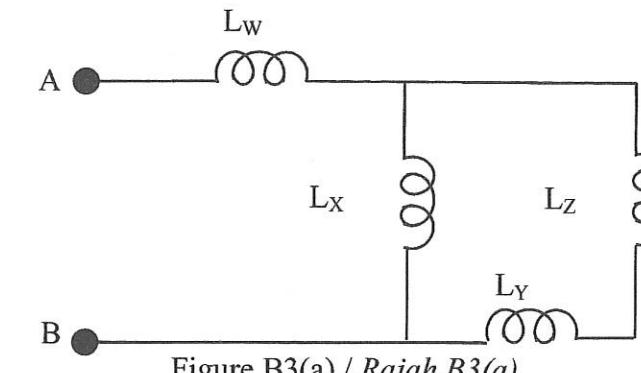


Figure B3(a) / Rajah B3(a)

 CLO1  
 C3

- (b) Sketch the curve of rising current in inductor and label the graph completely.

*Lakarkan lengkung peningkatan arus dalam pearuh dan labelkan graf dengan lengkap.*

[6 marks]  
 [6 markah]

 CLO2  
 C3

- (c) Figure B3(c) shows a schematic diagram that consists of resistive and inductive load. If the switch SW is switched to position a at  $t=0$ s, calculate the time constant and maximum energy stored by the inductor.

*Rajah B3(c) menunjukkan gambarajah skematik yang terdiri daripada rintangan dan beban induktif. Jika suis ke titik a pada  $t=0$ s, kirakan pemalar masa dan tenaga maksimum yang disimpan oleh pearuh.*

[6 marks]  
 [6 markah]

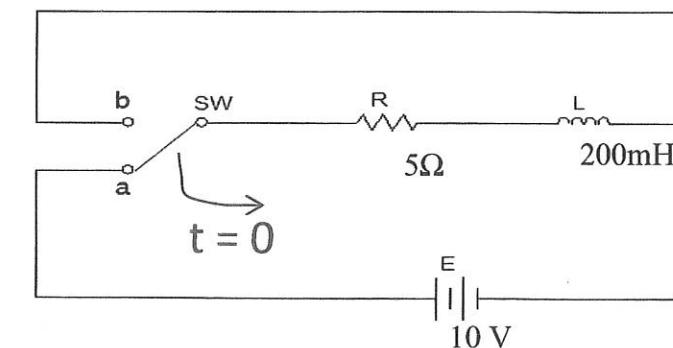


Figure B3(c) / Rajah B3(c)

10

**QUESTION 4****SOALAN 4**

CLO1

C1

- a) State THREE(3) characteristics of magnetic field.

*Nyatakan TIGA(3) ciri-ciri medan magnet.*

[3 marks]

[3 markah]

CLO1

C2

- b) A coil of 300 turns is wrapped uniformly on a ring of non-magnetic material. The ring has a mean circumference of 40 cm and a uniform cross-sectional area of 4  $\text{cm}^2$ . If the current in the coil is 5A, calculate :
- the magnetic field strength
  - the flux density if  $\mu_r = 1$

*Sebuah gegelung dengan 300 lilitan dibalut pada cincin bahan bukan magnet. Cincin ini mempunyai purata ukur lilit 40 cm dan luas keratan rentas yang seragam sebanyak 4  $\text{cm}^2$ . Jika arus dalam gegelung adalah 5A, kira:*

- kekuatan medan magnet
- ketumpatan fluks jika  $\mu_r = 1$

[5 marks]

[5 markah]

CLO2

C3

- c) A mild steel ring has a radius of 50mm and a cross-sectional area of 400  $\text{mm}^2$ . A current of 0.5A flows in a coil wound uniformly around the ring and the flux produced is 0.1mWb. If the relative permeability is 200, calculate :
- the reluctance of the mild steel
  - the number of turns on the coil

*Sebuah cincin keluli lembut mempunyai jejari 50mm dan luas keratan rentas 400  $\text{mm}^2$ . Arus 0.5A mengalir dalam gegelung secara seragam di sekeliling bulatan dan fluks yang dihasilkan adalah 0.1mWb. Jika ketelapan relatif adalah 200, kirakan*

- keengganan keluli ringan
- bilangan lilitan pada gegelung

[7 marks]

[7 markah]

**SECTION C : 30 MARKS****BAHAGIAN C : 30 MARKAH****INSTRUCTION:**

This section consists of TWO (2) essay questions. Answer ALL questions

**ARAHAN:**

Bahagian ini mengandungi TIGA (3) soalan ese. Jawab DUA (2) soalan sahaja.

**QUESTION 1****SOALAN 1**CLO2  
C3

Calculate the current flow through  $40\Omega$  resistor for the circuit in Figure C1 by using Norton Theorem.

*Kirakan nilai arus yang melalui rintangan  $40\Omega$  dalam Rajah C1 dengan menggunakan Theorem Norton.*

[15 marks]  
[15 markah]

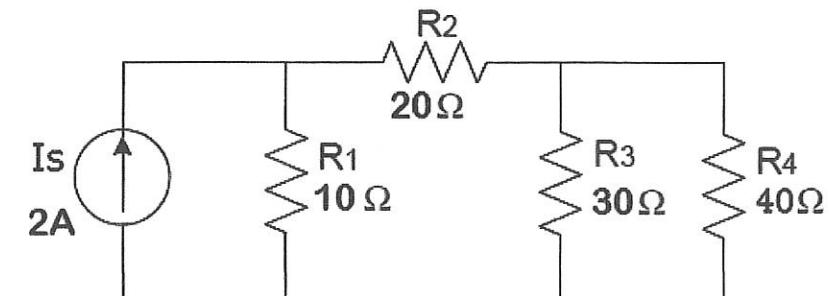


Figure C1 / Rajah C1

CLO 2  
C3**QUESTION 2**  
**SOALAN 2**

When the voltage across a capacitor is increased, it draws current from the rest of the circuit, acting as a power load. In this condition, the capacitor is said to be charging, because there is an increasing amount of energy being stored in its electric field. Figure C2 below show, a  $40\mu F$  capacitor connected in series with a  $400\text{ k}\Omega$  resistor while the circuit is connected to a 450 V, d.c. supply. Calculate the;

- i. Current ( $I_c$ ) and potential difference ( $V_c$ ), when the capacitor charged for 30 s;
- ii. Current ( $I_c$ ) and potential difference ( $V_c$ ), when the capacitor discharged for 15 s;

*Bila voltan merentasi satu kapasitor dinaikkan, ia menarik arus dari keseluruhan litar, bertindak sebagai beban kuasa. Dalam keadaan ini kapasitor berada dalam keadaan cas, kerana terdapat peningkatan jumlah tenaga disimpan dalam medan elektriknya. Rajah C2 dibawah menunjukkan, kapasitor  $40\mu F$  disambungkan secara siri dengan perintang  $400\text{ k}\Omega$  dan litar disambungkan kepada bekalan kuasa AT. 450V.*

*Kirakan:*

- i. Arus ( $I_c$ ) dan beza upaya ( $V_c$ ), bila pemuat di cas 30 saat
- ii. Arus ( $I_c$ ) dan beza upaya ( $V_c$ ), bila pemuat di nyahcas 15 saat

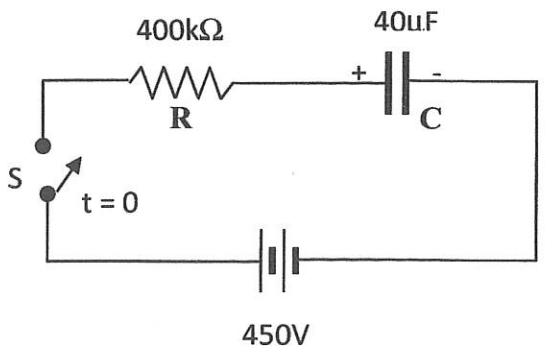


Figure C2/Rajah C2

[15 marks]  
[15 markah]

**SOALAN TAMAT**