

SULIT

SECTION A : 20 MARKS
BAHAGIAN A : 20 MARKAH

INSTRUCTION:

This section consists of TWENTY (20) objective questions. Mark your answers in the OMR form provided.

ARAHAH :

Bahagian ini mengandungi DUA PULUH (20) soalan objektif. Tandakan jawapan anda di dalam borang OMR yang disediakan.

CLO1
C1

1. Identify the correct arrangement of DC Power Supply block diagram.
Kenalpasti susunan yang betul bagi gambarajah blok Bekalan Kuasa AT.
 - A. Transformer, Rectifier, Regulator, Filter, Voltage Divider
Pengubah, Penerus, Pengatur, Penapis, Pembahagi Voltan
 - B. Transformer, Rectifier, Filter, Voltage Divider, Regulator
Pengubah, Penerus, Penapis, Pembahagi Voltan, Pengatur
 - C. Rectifier, Transformer, Filter, Regulator, Voltage Divider
Penerus, Pengubah, Penapis, Pengatur, Pembahagi Voltan
 - D. Transformer, Rectifier, Filter, Regulator, Voltage Divider
Pengubah, Penerus, Penapis, Pengatur, Pembahagi Voltan

CLO1
C2

2. Explain the function of regulator.
Terangkan fungsi pengatur.
 - A. To maintain a constant DC output voltage.
Untuk mengekalkan keluaran voltan AT secara berterusan.
 - B. To increase the amplitude or decrease the amplitude of the DC voltage.
Untuk menaikkan atau menurunkan amplitud voltan AT.
 - C. To convert the sinusoidal AC voltage into pulsating DC voltage.
Untuk menukar voltan AU kepada voltan AT berdenyut.
 - D. To smooth out the pulsating DC voltage produced by the rectifier.
Untuk melicinkan voltan AT berdenyut yang dihasilkan oleh penerus.

SULIT



BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

PEPERIKSAAN AKHIR
SESI JUN 2013

EE301: ELECTRONIC CIRCUITS

TARIKH : 30 OKTOBER 2013
TEMPOH : 2 JAM (11.15 AM – 1.15 PM)

Kertas ini mengandungi **TUJUH BELAS (17)** halaman bercetak.

Bahagian A: Objektif (20 soalan)

Bahagian B: Struktur (10 soalan)

Bahagian C: Esei (2 soalan)

Dokumen sokongan yang disertakan : Tiada

JANGAN BUKA KERTAS SOALANINI SEHINGGA DIARAHKAN

(CLO yang tertera hanya sebagai rujukan)

SULIT


CLO1

C3


3. Choose the **CORRECT** output waveform for a full-wave rectifier circuit.

Pilih gelombang keluaran yang BETUL bagi litar penerus gelombang penuh.


A.

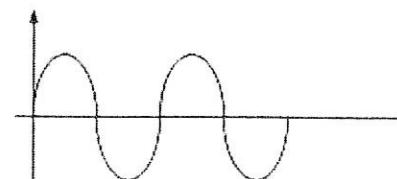

B.

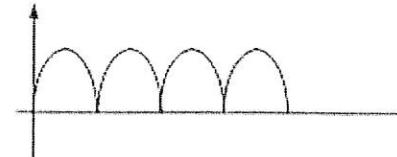

C.

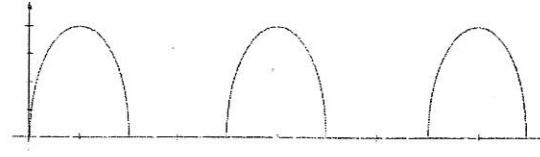

D.



CLO2

C1

4. Identify the output voltage produced by the LM7912 regulator.

Kenalpasti voltan keluaran yang dihasilkan oleh pengatur LM7912.

- A. +5V
- B. -5V
- C. +12V
- D. -12V

CLO1

C2

5. Which of the following is not an essential requirement of the feedback oscillator.


Manakah pernyataan dibawah ini yang bukan keperluan bagi pengayun suapbalik.

- A. Phase shift around the feedback loop of 0°
Anjakan fasa dikeliling gelung suapbalik 0°
- B. Positive feedback network
Rangkaian suapbalik positif
- C. Negative feedback network
Rangkaian suapbalik negatif
- D. Amplifier circuit
Litar penguat(amplifier)

CLO1
C3

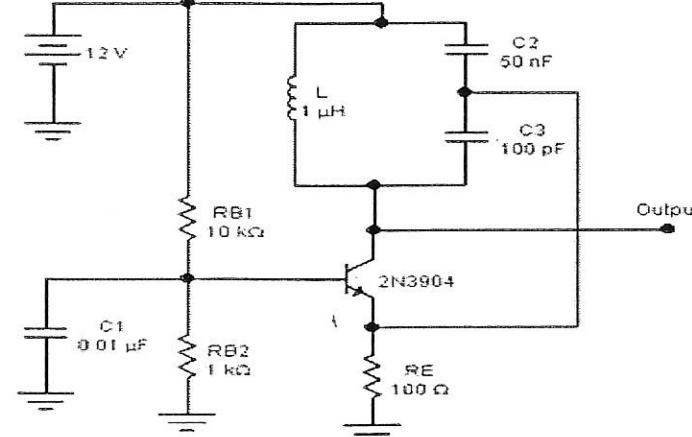6. Calculate the output frequency for the circuit shown below?

Kirakan nilai frekuensi keluaran bagi litar dibawah?



- A. 15.93 MHz
- B. 11.41 MHz
- C. 8.64 MHz
- D. 4.70 MHz

CLO1
C3

7. Refer to IC configuration of Op-Amp in Figure A1, choose a correct statement about pin 2.

Merujuk kepada konfigurasi IC penguat kendalian dalam Rajah A1, yang manakah pernyataan yang benar mengenai pin 2 adalah

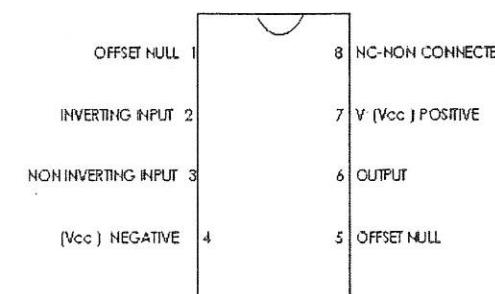


Figure A1 / Rajah A1

- A. It produces 180° voltage phase shift (from input to output) when signal input is given to it

Ia menghasilkan beza fasa voltan sebanyak 180° (dari masukan kepada keluaran) apabila diberi isyarat masukan.

- B. It does not produce voltage shift (from input to output) when signal input is given to it.

Ia tidak menghasilkan beza fasa voltan sebanyak 180° (dari masukan kepada keluaran) apabila diberi isyarat masukan.

- C. It produces a 0° voltage phase shift (from input to output) when signal input is given to it.

Ia menghasilkan beza fasa voltan sebanyak 0° (dari masukan kepada keluaran) apabila diberi isyarat masukan.

- D. It does not produce a voltage phase shift (output to input) when signal input is given to it.

Ia tidak menghasilkan beza fasa voltan sebanyak 180° (keluaran kepada masukan) apabila diberi isyarat masukan.

CLO1
C1

8. Figure A2 shows the block diagram of OP-AMP, Identify X?

Rajah A2 menunjukkan gambarajah blok bagi OP-AMP, X merujuk kepada apa?

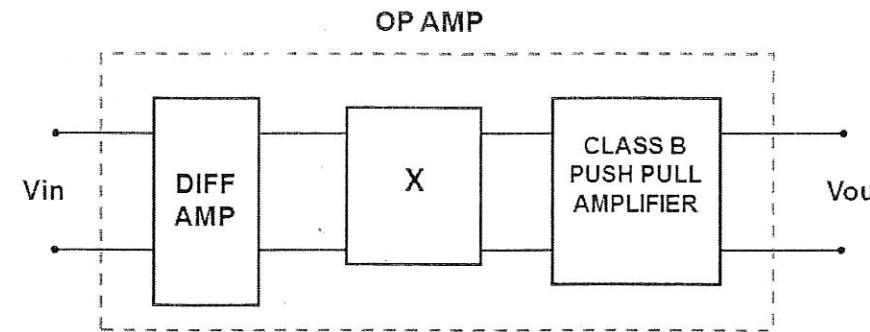


Figure A2 / Rajah A2

- A. Transistor

Transistor

- B. Operation Amplifier

Penguat Kendalian

- C. Multiple stages of gain

Gandaan pelbagai peringkat

- D. Gain Amplifier

Penguat Gandaan

CLO1
C3

9. The input resistor, R_i of an inverting operational amplifier (Op-Amp) is $12K\Omega$ and the feedback resistor, R_F is $180K\Omega$. The input voltage, V_i is $-0.6V$, the output voltage, V_o is:

Nilai rintangan masukan, R_i bagi suatu penguat kendalian (Op-Amp) songsang ialah $12K\Omega$ dan rintangan balikan, R_F ialah $180K\Omega$. Voltan masukan, V_i ialah $-0.6V$, maka voltan keluaran, V_o ialah:

- A. $1.5 V$
B. $-9.5V$
C. $9 V$
D. $16 V$

CLO1
C3

10. Figure A3 refers to

Rajah A3 merujuk kepada

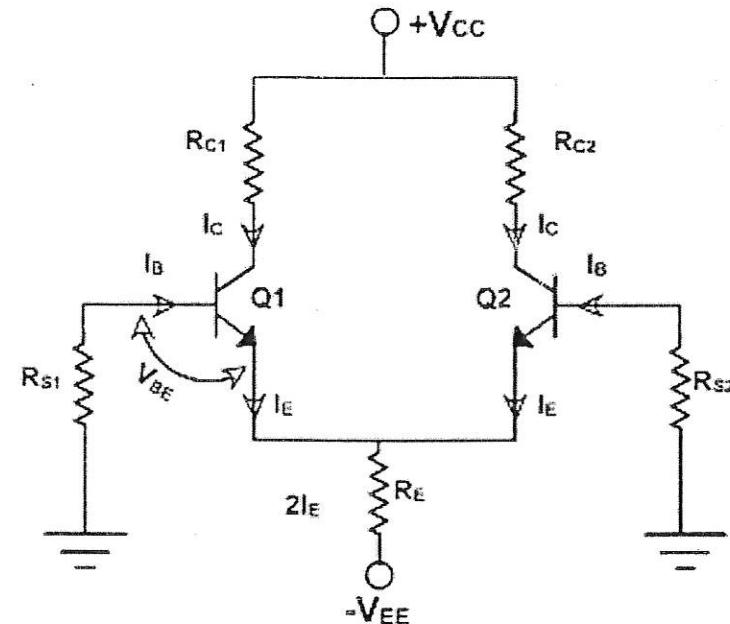


Figure A3 / Rajah A3

- A. Multiple stages of Gain Amplifier

Penguat gandaan pelbagai peringkat

- B. Push-Pull Amplifier

Penguat Tolak-Tarik

- C. Differential Amplifier

Penguat Pembezaan

- D. Inverting Amplifier

Penguat Balikan

- CLO1
C1 11. Based on Figure A4, number 6 pin represents
Merujuk kepada Rajah A4, pin nombor 6 mewakili

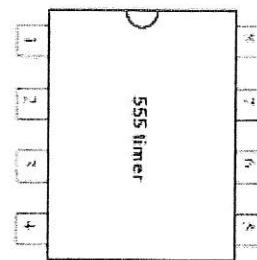


Diagram A11 / Rajah A11

- A. Trigger
Pemicu
- B. Control Voltage
Voltan kawalan
- C. Threshold
Ambang
- D. Output
Keluaran

- CLO1
C3 12. A timer is connected in monostable mode. Calculate the time period when $R=10k\Omega$ and $C=0.02 \mu F$.

Satu pemasukan disambung di dalam mod monostabil. Kirakan tempoh masa apabila $R=10k\Omega$ dan $C=0.02 \mu F$.

- A. $220 \mu s$
- B. $200 \mu s$
- C. $138 \mu s$
- D. $200 ms$

- CLO1
C3 13. Determine the time period of high output, T_H for the astable mode circuit with $R_1=R_2=7.5k\Omega$ and $C_1=0.1\mu F$ values

Tentukan tempoh masa keluaran tinggi, T_H bagi litar mod tak stabil dengan nilai $R_1=R_2=7.5k\Omega$ and $C_1=0.1\mu F$.

- A. $0.51975 ms$
- B. $1.0395 ms$
- C. $0.825 ms$
- D. $0.750 ms$


- CLO1
C1 14. A _____ filter allows all frequencies in the specified band and rejects others beyond it.

Penapis _____ membenarkan semua frekuensi dalam jalur yang ditetapkan dan membuangkan frekuensi di luar jalur ini.

- A. low pass / *lulus rendah*
- B. high pass / *lulus tinggi*
- C. band pass / *lulus jalur*
- D. band stop / *batas jalur*

- CLO1
C2 15. Identify the frequency response curve for a high-pass filter.

Kenal pasti lengkung sambutan frekuensi untuk satu turas laluan tinggi

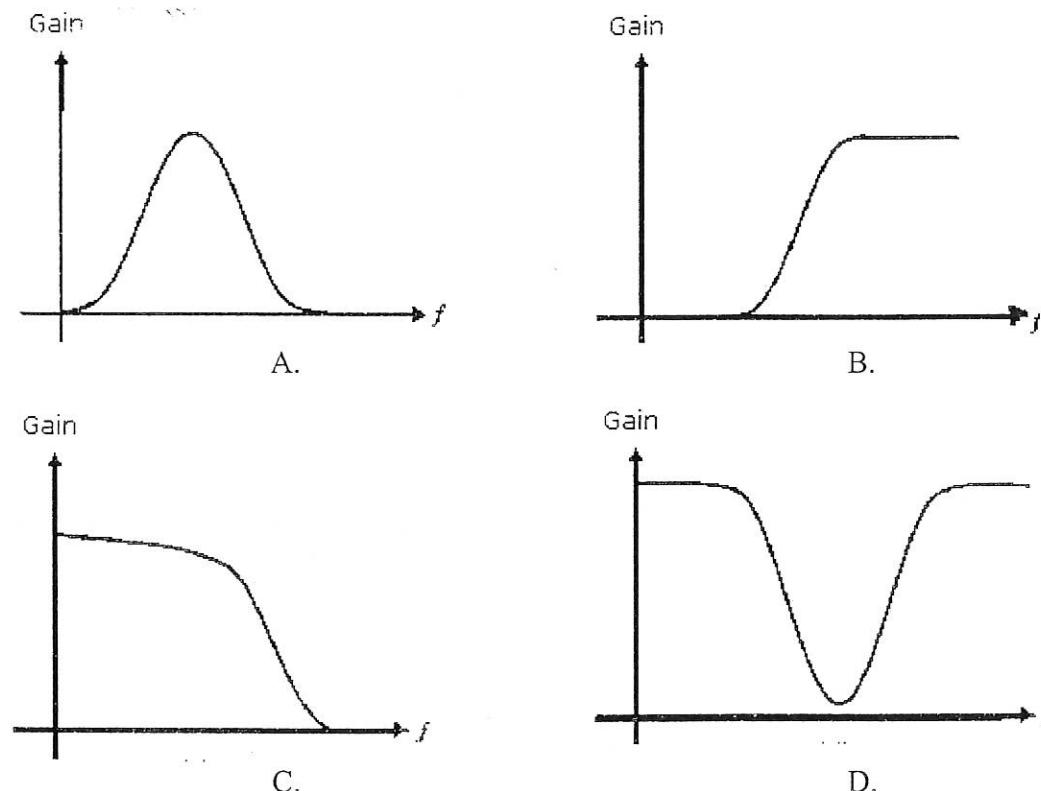

CLO1
C3 16. Choose the CORRECT statement of a passive filter

Pilih pernyataan yang TEPAT mengenai penapis jenis pasif

- A. It requires dual power supply.
Penapis ini memerlukan dua bekalan kuasa.
- B. Input impedance is high.
Galangan masukan tinggi.
- C. The circuit consists of inductor, capacitor and resistor.
Litar penapis ini terdiri daripada pengaruh, pemuat dan perintang
- D. It is possible to increase the gain.
Penapis ini berkebolehan untuk meninggikan gandaan.

CLO1
C3 17. Calculate the value of R in R-2R Ladder if given Bin is 8, Rf is $8\text{k}\Omega$, Vout is 4v and Vref is 2V.

Kirakan nilai rintangan bagi 2 bit R-2R Ladder jika diberi Bin ialah 8, Rf ialah $8\text{k}\Omega$, Vout ialah 4v dan Vref ialah 2V

- A. $2\text{k}\Omega$
- B. $4\text{k}\Omega$
- C. $5\text{k}\Omega$
- D. $6\text{k}\Omega$

CLO1
C2 18. R-2R ladder is commonly used compared to binary weighted resistor because it

R-2R Ladder biasanya digunakan berbanding perintang binary wajaran kerana

- A. Uses shift register
Menggunakan pendaftar anjak
- B. Uses less resistor
Menggunakan bilangan perintang yang sedikit
- C. Uses different Vref value
Menggunakan nilai Vref yang berbeza
- D. Uses only two value of resistor
Menggunakan dua nilai perintang sahaja

CLO1
C3 19. Calculate the number of steps for 6-bit Digital to Analog converter

Kira bilangan turutan untuk 6-bit penukar digital ke analog.

- A. 8
- B. 15
- C. 31
- D. 63

CLO1
C1 20. *"To convert from digital signal to analog signal"*

This statement refers to

Penyataan diatas adalah merujuk kepada

- A. Successive approximation converter
Penghampiran penukaran berturutan
- B. Binary weighted resistor
Perduaan perintang wajaran
- C. Digital ramp converter
Penukar cerun digital
- D. Analog ramp converter
Penukar cerun analog

SECTION B : 30 MARKS**BAHAGIAN B : 30 MARKAH****INSTRUCTION:**

This section consists of **TEN (10)** structured questions. Answer **ALL** questions.

ARAHAN:

Bahagian ini mengandungi **SEPULUH (10)** soalan berstruktur. Jawab semua soalan.

QUESTION 1

CLO1
C1
Draw the input and output waveforms of half-wave rectifier

SOALAN 1

Lukis bentuk gelombang masukan dan keluaran bagi penerus gelombang separuh


[3 marks]

[3 markah]

CLO1
C2

QUESTION 2

Explain the operation of Bridge rectifier network based on the diagram below.

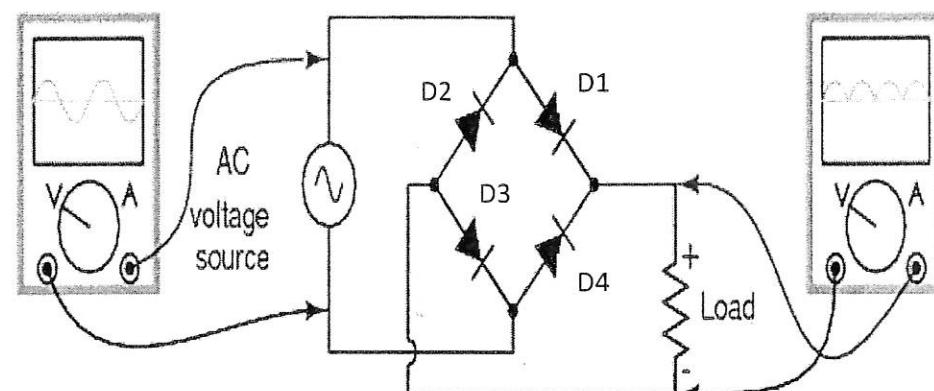**SOALAN 2**

Terangkan kendalian litar penerus gelombang titi berpandukan rajah di bawah.

[3 marks]

[3 markah]

QUESTION 3

CLO1
C1
List THREE (3) the advantages of a crystal oscillator.

SOALAN 3

Senaraikan TIGA(3) kelebihan crystal oscillator.

[3 marks]

[3 markah]

QUESTION 4

CLO1
C1
Draw the basic circuit diagram of Colpitts oscillator.

SOALAN 4

Lukiskan litar diagram untuk Colpitts oscillator

[3 marks]

[3 markah]


CLO1
C3

QUESTION 5

Calculate the output voltage if $V_1 = -0.2\text{ V}$ and $V_2 = 0\text{ V}$.

SOALAN 5

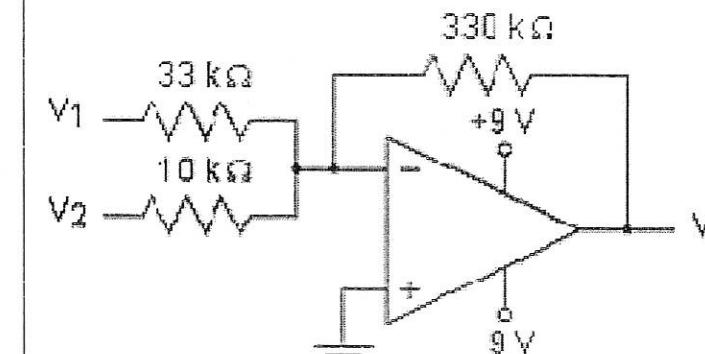Kirakan voltan keluar jika $V_1 = -0.2\text{V}$ dan $V_2 = 0\text{V}$



[3 marks]

[3 markah]

CLO1
C1**QUESTION 6**

State ONE (1) difference between output of monostable mode and bistable mode in 555 IC timer

SOALAN 6

Berikan satu perbezaan di antara keluaran mod monostabil dan mod dwistabil dalam litar bersepadu pemasar 555.

[3 marks]

[3 markah]

CLO1
C1**QUESTION 7**

Draw a labeled the frequency response curve for a band-pass filter.

SOALAN 7

Lukiskan lengkung sambutan frekuensi berlabel untuk penapis jenis lulus jalur.

[3 marks]

[3 markah]

CLO1
C1**QUESTION 8**

Draw schematic diagram for Active High Pass Filter.

SOALAN 8

Lukiskan litar bagi Penapis Aktif Lulus Tinggi.

[3 marks]

[3 markah]

CLO1
C2**QUESTION 9**

Give the differences between Digital Ramp Converter (DRC) and Successive Approximation Converter (SRC)

SOALAN 9

Berikan perbezaan antara penukar cerun digital dan penukar penghampiran berturutan

[3 marks]

[3 markah]

CLO1
C1**QUESTION 10**

Draw 2-bit Binary Weighted Resistor and 2-bit R-2R Ladder Digital to Analog Converter

SOALAN 10

Lukiskan 2-bit Perduaan Perintang wajaran dan R-2R Ladder 2-bit Digital Penukar Analog

[3 marks]

[3 markah]

SECTION C : 50 MARKS**BAHAGIAN C : 50 MARKAH****INSTRUCTION:**

This section consists of TWO (2) essay questions. Answer ALL questions.

ARAHAN:

Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan eseai. Jawab SEMUA soalan.

QUESTION 1**SOALAN 1**

- (a) i. Draw a labeled a block diagram for DC power supply that consists of five main sections.

Lukis gambarajah berlabel blok bekalan kuasa DC yang terdiri daripada lima bahagian utama.

[5 marks]

[5 markah]

CLO1
C2

- ii. Explain briefly the function of each block for DC power supply.

Terangkan secara ringkas fungsi setiap blok bagi bekalan kuasa DC.

[5 marks]

[5 markah]

CLO1

C1

- iii. Draw the input and output waveform of bridge rectifier circuit.

Lukiskan gelombang masukkan dan keluaran bagi litar penerus tetimbang.

[3 marks]

[3 markah]

CLO1

C1

- v. List TWO(2) types of filter circuit?

Senaraikan DUA (2) jenis litar penapis?

[2 marks]

[2 markah]

CLO1

C1

- (b) i. Draw a typical circuit connection of LM7805 voltage regulator.

Lukiskan sambungan litar yang lazim bagi LM7805 pengatur voltan.

[3 marks]

[3 markah]

CLO1

C1

- ii. State the formula for determining output voltage of resistive divider.

Nyatakan formula untuk menentukan voltan keluaran pembahagi rintangan.

[2 marks]

[2 markah]

CLO1

C1

- iii. Draw a labeled schematic diagram of a power supply that consists of transformer, full-wave rectifier, LC & π filter, IC voltage regulator and variable resistor.

Lukis gambarajah skematik bekalan kuasa berlabel yang terdiri daripada pengubah, penerus gelombang penuh, LC & π penapis, pengatur voltan IC dan perintang boleh ubah.

[5 marks]

[5 markah]

QUESTION 2

SOALAN 2

CLO1

C1

- a) Draw a schematic diagram of Schmitt Trigger.

Lukiskan litar skematik Schmitt Trigger

[6 marks]

[6 markah]

CLO1

C3

- b) Based on Figure C1, a 555 timer is connected in astable mode.

Determine

Berdasarkan Rajah C1, Pemasa 555 disambung dalam mod astabil.

Dapatkan

- i. Time High (T_H)

Masa Tinggi

- ii. Time Low (T_L)

Masa Rendah

- iii. Frequency (F)

Frekuensi (F)

- iv. Duty cycle (% D)

Kitar tugas (%D)

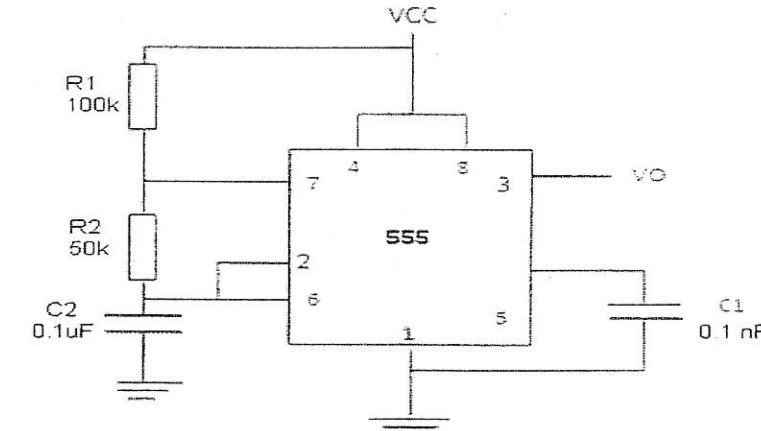


Figure C1/Rajah C1

[8 marks]

[8 markah]

CLO1

C3

2. Sketch the waveform at pin 3 and pin 6.

Lakarkan bentuk gelombang pada pin 3 dan pin 6.

[4 marks]

[4 markah]

CLO1
C2

- c) Differentiate **TWO (2)** characteristics between monostable mode and astable mode.

Bezakan DUA (2) ciri-ciri antara mod monostabil dan mod astabil.

[4 marks]

[4 markah]

CLO1
C3

- d) A 555 timer is connected in monostable multivibrator mode. Determine the duration of output pulse when the value of $R = 50 \text{ k } \Omega$ and $C1 = 0.5 \mu\text{F}$.

Pemasar 555 disambung dalam mod monostabil. Tentukan masa denyut keluaran apabila nilai $R = 50 \text{ k } \Omega$ dan $C1 = 0.5 \mu\text{F}$.

[3marks]

[3 markah]

SOALAN TAMAT