

SULIT



**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

**PENILAIAN ALTERNATIF BERIKUTAN
PELAKSANAAN PERINTAH KAWALAN BERSYARAT**

SESI JUN 2020

DEE 10013 : MEASUREMENT DEVICES

NAMA PENYELARAS KURSUS : KHAIRUL NAPISHAM BIN ABD RAZAK

KAEDAH PENILAIAN : PEPERIKSAAN ONLINE

JENIS PENILAIAN : ESEI BERSTRUKTUR (2 SOALAN)

TARIKH PENILAIAN : 3 FEBRUARI 2021

TEMPOH PENILAIAN : 1 JAM

LARANGAN TERHADAP PLAGIARISM (AKTA 174)

PELAJAR TIDAK BOLEH MEMPLAGIAT APA-APA IDEA, PENULISAN, DATA ATAU CIPTAAN ORANG LAIN. PLAGIAT ADALAH SALAH SATU PENYELEWENGAN AKADEMIK. SEKIRANYA PELAJAR DIBUKTIKAN MELAKUKAN PLAGIARISM, PENILAIAN BAGI KURSUS BERKENaan AKAN DIMANSUHKAN DAN DIBERI GRED F DENGAN NILAI MATA 0.

(RUJUK BUKU ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN (Diploma) EDISI 6, JUN 2019, KLAUSA 17.3)

SULIT

SECTION A :50 MARKS
BAHAGIAN A : 50 MARKAH

INSTRUCTION:

This section consists of **TWO (2)** stuctured questions. Answer **ALL** questions.

ARAHAN :

Bahagian ini mengandungi **DUA (2)** soalan berstruktur. Jawab **SEMUA** soalan.

QUESTION 1**SOALAN 1**

- CLO1
C3
- (a) A Wheatstone bridge consists of a network of four resistance arms; R₁, R₂, R₃ and R_x. The current detector is connected to the two junctions and given values of R₁=4KΩ, R₂=12KΩ and R₃=8KΩ, Draw and label a complete Wheatstone bridge circuit. Derive the bridge balance equation for R_x and calculate the value of R_x if R₂ is two times the value of R₃.

Tetimbang Wheatstone terdiri daripada satu rangkaian yang mempunyai empat rintangan iaitu R₁, R₂, R₃ dan R_x. Pengesan arus disambungkan kepada dua pesimpangan. Diberi R₁=4KΩ, R₂=12KΩ dan R₃=8KΩ. Lukis dan labelkan tetimbang Wheatstone dengan lengkap. Terbitkan persamaan keseimbangan bagi R_x dan kira nilai R_x jika R₂ adalah dua kali ganda nilai R₃.

[10 marks]
[10 markah]

- CLO1
C3
- (b) The total resistance of R₁, R₂ and R_m for series type ohmmeter is 25KΩ and the voltage supply is 20V. Calculate the Full Scale Current Deflection (I_{FSD}) if the unknown resistance, R_x = 0Ω. Find the value of R_x if the ohmmeter is at ½ FSD, ¼ FSD and FSD

Diberi jumlah rintangan untuk R₁, R₂ dan R_m untuk meter ohm siri ialah 25KΩ dan bekalan kuasa ialah 20V. Kira Arus Skala Penuh Pesongan (IFSD) jika perintang tak diketahui nilainya, R_x = 0Ω. Cari nilai R_x jika meter ohm berada di keadaan ½ FSD, ¼ FSD dan FSD

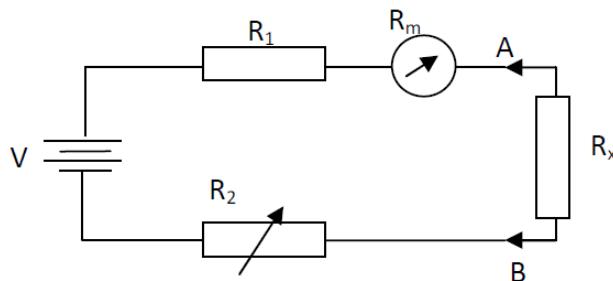


Diagram A1(b) / Rajah A1(b)

[15 marks]
[15 markah]

QUESTION 2***SOALAN 2***CLO1
C3

- (a) Figure A2(a) shows the waveform at the oscilloscope screen. If the oscilloscope setting is set to Volt/div = 0.5V and Time/div = 0.5ms, calculate the voltage peak to peak (V_{p-p}), Voltage peak (V_p), periodic time (T), frequency (f) and phase shift between 2 waveform (θ)

Rajah A2(a) menunjukkan bentuk gelombang yang dihasilkan pada skrin osiloskop. Jika osiloskop disetkan untuk Volt/div = 0.5V dan Time/div = 0.5ms, kirakan, voltan puncak ke puncak (V_{p-p}), voltan puncak (V_p), tempoh masa (T), frekuensi (f) dan perbezaan fasa 2 gelombang (θ)

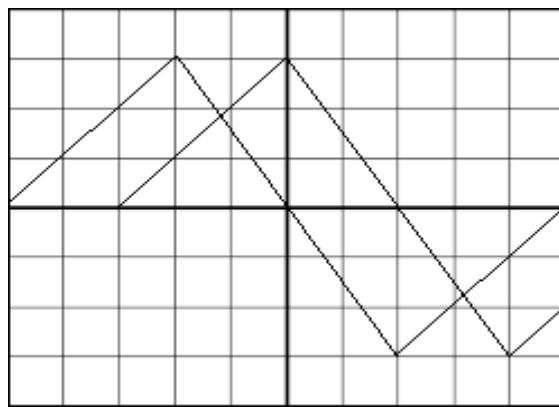


Figure A2 (a) / Rajah A2(a)

[10 marks]
[10 markah]

CLO1
C3

- (b) Write types of the system in the construction of a single-phase induction kilowatt-hour (KWH) meter with aid of an electrical connection energy diagram.

Senaraikan (tuliskan) jenis-jenis sistem dalam pembinaan fasa tunggal meter kilowatt jam dengan bantuan rajah sambungan tenaga elektrik.

[15 marks]
[15 markah]

SOALAN TAMAT