

**SULIT**



**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN  
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI  
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

**JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK**

**PENILAIAN ALTERNATIF BERIKUTAN  
PELAKSANAAN PERINTAH KAWALAN BERSYARAT**

**SESI JUN 2020**

**DEE20023 : SEMICONDUCTOR DEVICES**

---

**NAMA PENYELARAS KURSUS : ZAITUN BINTI TAAT**

**KAEDAH PENILAIAN : PEPERIKSAAN ONLINE**

**JENIS PENILAIAN : ESEI BERSTRUKTUR (2 SOALAN)**

**TARIKH PENILAIAN : 29 JANUARI 2021**

**TEMPOH PENILAIAN : 1 JAM**

---

**LARANGAN TERHADAP PLAGIARISM (AKTA 174)**

**PELAJAR TIDAK BOLEH MEMPLAGIAT APA-APA IDEA, PENULISAN, DATA ATAU CIPTAAN ORANG LAIN. PLAGIAT ADALAH SALAH SATU PENYELEWENGAN AKADEMIK. SEKIRANYA PELAJAR DIBUKTIKAN MELAKUKAN PLAGIARISM, PENILAIAN BAGI KURSUS BERKENaan AKAN DIMANSUHKAN DAN DIBERI GRED F DENGAN NILAI MATA 0.**

**(RUJUK BUKU ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN (Diploma) EDISI 6, JUN 2019, KLAUSA 17.3)**

**SECTION A : 50 MARKS**  
**BAHAGIAN A : 50 MARKAH**

**INSTRUCTION:**

This section consists of **TWO (2)** structured questions. Answer **ALL** questions.

**ARAHDAN:**

*Bahagian ini mengandungi **DUA (2)** soalan berstruktur. Jawab **SEMUA** soalan.*

**QUESTION 1**  
**SOALAN 1**

- CLO1  
C3 (a) Sketch **TWO (2)** types of materials that are classified within the semiconductor's family.

*Lukiskan **DUA (2)** jenis bahan yang tergolong dalam keluarga separuh pengalir.*

[5 marks]  
[5 markah]

- CLO1  
C3 (b) Interpret the operation of Forward biased and Reversed biased voltage and the effect on the depletion layer

*Jelaskan operasi bagi voltan pincang hadapan dan voltan pincang balikan serta kesannya ke atas lapisan susutan*

[10 marks]  
[10 markah]

- CLO1  
C3 (c) The diode acts as a clipper. It removes signal either on a positive or negative cycle. Sketch the circuit and output signal for Negative and Positive Series Clipper circuit.

*Diod berfungsi sebagai penghad. Ia membuang isyarat sama ada pada kitar positif atau negatif. Lakarkan litar dan isyarat keluaran untuk litar Pemangkas Negatif dan Positif.*

[10 marks]  
[10 markah]

**QUESTION 2**  
**SOALAN 2**CLO1  
C3

- (a) Utilize the
- FIVE (5)**
- application of Bipolar Junction Transistor (BJT)

*Senaraikan LIMA (5) kegunaan Bipolar Junction Transistor (BJT)*[5 marks]  
[5 markah]CLO1  
C3

- (b) In the transistor circuit, there are several classes of amplifiers namely class A, B and AB. Show the comparison of output signals for the three types of amplifiers classes.

*Dalam litar transistor, terdapat beberapa kelas amplifier iaitu kelas A, B dan AB. Tunjukkan perbandingan isyarat keluaran bagi ketiga-tiga jenis kelas penguat tersebut.*

[10 marks]  
[10 markah]CLO1  
C3

- (c) Based on Figure 1 below, calculate the value of
- $I_B$
- ,
- $I_{CQ}$
- ,
- $V_{CQ}$
- ,
- $I_{C(sat)}$
- and
- $V_{C(cut-off)}$
- for the common Emitter configuration. Given the value of
- $\beta = 60$
- ,
- $R_b = 200\text{K}\Omega$
- ,
- $R_c = 2\text{K}\Omega$
- and
- $V_{BE} = 0.3\text{V}$
- . (Show all calculations)

*Berdasarkan Rajah 1 di bawah, kira nilai bagi  $I_B$ ,  $I_{CQ}$ ,  $V_{CQ}$ ,  $I_{C(sat)}$  dan  $V_{C(cut-off)}$  untuk konfigurasi pemancar sepunya. Diberi nilai  $\beta = 60$ ,  $R_b = 200\text{K}\Omega$ ,  $R_c = 2\text{K}\Omega$  dan  $V_{BE} = 0.3\text{V}$ . (Tunjukkan semua pengiraan).*

$$V_{cc}=25\text{V}$$

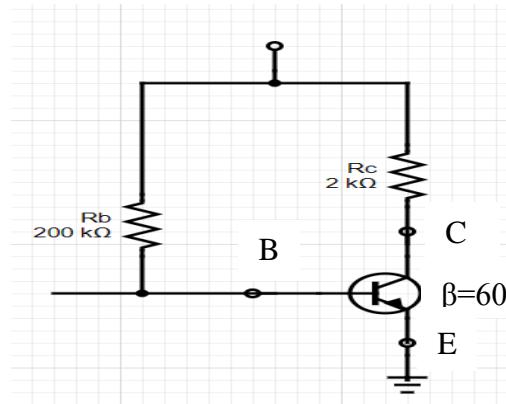


Figure 1

[10 marks]  
[10 markah]

**SOALAN TAMAT**