

SULIT



**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

**PENILAIAN ALTERNATIF BERIKUTAN
PELAKSANAAN PERINTAH KAWALAN BERSYARAT**

SESI JUN 2020

DEE30043 : ELECTRONIC CIRCUIT

NAMA PENYELARAS KURSUS : NAAGAJOOITHI A\P ADIN NARAINA

KAEDAH PENILAIAN : PEPERIKSAAN ONLINE

JENIS PENILAIAN : ESEI BERSTRUKTUR (2 SOALAN)

TARIKH PENILAIAN : 4 FEBRUARI 2021

TEMPOH PENILAIAN : 1 JAM

LARANGAN TERHADAP PLAGIARISM (AKTA 174)

PELAJAR TIDAK BOLEH MEMPLAGIAT APA-APA IDEA, PENULISAN, DATA ATAU CIPTAAN ORANG LAIN. PLAGIAT ADALAH SALAH SATU PENYELEWENGAN AKADEMIK. SEKIRANYA PELAJAR DIBUKTIKAN MELAKUKAN PLAGIARISM, PENILAIAN BAGI KURSUS BERKENaan AKAN DIMANSUHKAN DAN DIBERI GRED F DENGAN NILAI MATA 0.

(RUJUK BUKU ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN (Diploma) EDISI 6, JUN 2019, KLAUSA 17.3)

SECTION A : 50 MARKS
BAHAGIAN A : 50 MARKAH

INSTRUCTION:

This section consists of **TWO (2)** structured questions. Answer **ALL** questions.

ARAHAN:

Bahagian ini mengandungi **DUA (2)** soalan berstruktur. Jawab semua soalan.

QUESTION 1

- (a) Calculate the frequency of the Timer 555 circuit shown in Figure A1.

CLO1
C3

Kirakan frekuensi litar Pemasa 555 yang ditunjukkan di dalam Rajah A1.

[12 marks]

[12 markah]

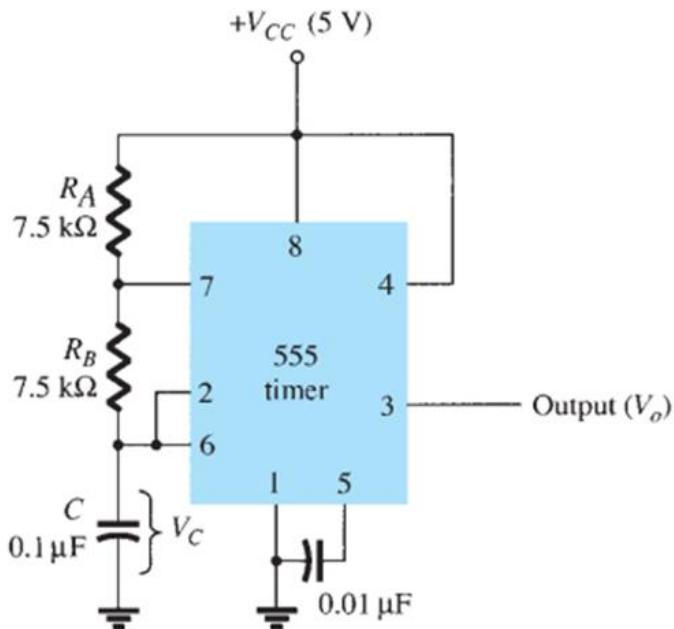


Figure A1 / Rajah A1

- (b) Referring to Figure A1, sketch the output waveform at pin 3 and pin 6 and label it clearly.

CLO1
C3

Merujuk kepada Rajah A1, lakarkan gelombang keluaran pada pin 3 dan pin 6 serta labelkan dengan jelas.

[13 marks]

[13 markah]

QUESTION 2
SOALAN 2

- CLO1
C3
- (a) There are **TWO(2)** conditions for sustained state of oscillation. Write both the conditions.

*Terdapat DUA(2) syarat untuk berlakunya keadaan pengayunan berterusan.
Nyatakan kedua-dua syarat tersebut.* [4 marks]
[4 markah]

- CLO1
C3
- (b) i) Compute the value of R_f necessary for the circuit in Figure A2 to operate as an oscillator.

Kirakan nilai R_f yang sesuai supaya litar di Rajah A2 boleh beroperasi sebagai pengayun.

[6 marks]
[6 markah]

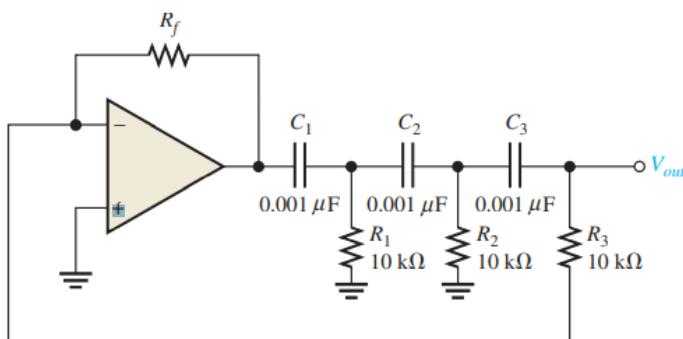


Figure A2 / Rajah A2

- CLO1
C3
- ii) Referring to Figure A2, calculate the frequency of oscillation

Merujuk kepada Rajah A2, kirakan nilai frekuensi pengayunan.

[5 marks]
[5 markah]

CLO1
C3

- (c) Write the type of oscillator shown in Figure A3 and calculate the frequency of oscillation. Assume there is negligible loading on the feedback circuit and that its Q is greater than 10.

Tuliskan jenis pengayun yang ditunjukkan di Rajah A3 dan kirakan frekuensi pengayunannya. Andaikan terdapat beban yang boleh diabaikan pada litar maklumbalas dan Qnya lebih besar daripada 10.

[10 marks]
[10 markah]

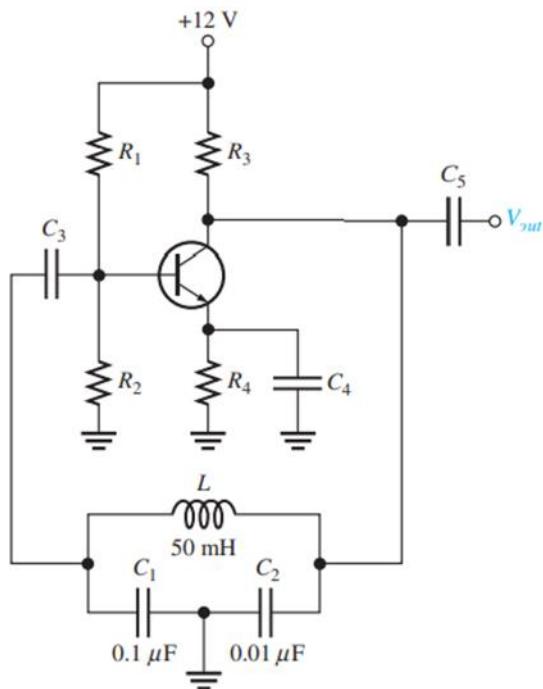


Figure A2 / Rajah A2

SOALAN TAMAT