

**SULIT**



**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN  
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI  
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

**JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK**

**PENILAIAN ALTERNATIF BERIKUTAN  
PELAKSANAAN PERINTAH KAWALAN BERSYARAT**

**SESI JUN 2020**

**DET 40073 : POWER ELECTRONICS**

---

**NAMA PENYELARAS KURSUS : MAHMUD BIN SELAMAT**

**KAEDAH PENILAIAN : PEPERIKSAAN ONLINE**

**JENIS PENILAIAN : ESEI BERSTRUKTUR (2 SOALAN)**

**TARIKH PENILAIAN : 25 JANUARI 2021**

**TEMPOH PENILAIAN : 1 JAM**

---

**LARANGAN TERHADAP PLAGIARISM (AKTA 174)**

**PELAJAR TIDAK BOLEH MEMPLAGIAT APA-APA IDEA, PENULISAN, DATA ATAU CIPTAAN ORANG LAIN. PLAGIAT ADALAH SALAH SATU PENYELEWENGAN AKADEMIK. SEKIRANYA PELAJAR DIBUKTIKAN MELAKUKAN PLAGIARISM, PENILAIAN BAGI KURSUS BERKENaan AKAN DIMANSUHKAN DAN DIBERI GRED F DENGAN NILAI MATA 0.**

**(RUJUK BUKU ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN (Diploma) EDISI 6, JUN 2019, KLAUSA 17.3)**

**SECTION A : 50 MARKS**  
**BAHAGIAN A : 50 MARKAH**

**INSTRUCTION:**

This section consists of **TWO (2)** structure essay questions only. Answer **all** the question.

**ARAHAN :**

Bahagian ini mengandungi **DUA(2)** soalan eseai berstruktur sahaja. Jawab semua soalan tersebut.

CLO1      **QUESTION 1**  
 C3

- (a) Draw the circuit and waveform of Single Phase Ac-Ac Converter for On – Off controller. Show the name of each component of the circuit and waveform such as Supply voltage, Gate current for SCR 1 & 2, Output voltage and Output current.

*Lukiskan litar dan bentuk gelombang Penukar Ac-Ac Fasa Tunggal untuk pengawal On - Off. Tunjukkan setiap nama komponen untuk litar dan setiap bentuk gelombang seperti Voltan Bekalan, Arus Gate untuk SCR 1 & 2, Voltan output dan Arus output.*

[15 marks]  
 [15 markah]

CLO1      (b) An AC voltage controller has a resistive load of  $R = 10 \Omega$  and rms input voltage is  $V_s = 120 V$ , 60 Hz. The thyristor switch is on for  $n = 25$  cycles and Off from = 75 cycles. Calculate;  
 i. Duty cycles  
 ii.  $V_o$  rms  
 iii.  $I_o$  rms

*Pengawal voltan AC mempunyai beban rintangan  $R = 10 \Omega$  dan voltan masukan rms ialah  $V_s = 120 V$ , 60 Hz. Suis thyristor dihidupkan untuk  $n = 25$  kitaran dan dimatikan dari = 75 kitaran. Kira;*  
*i. Kitaran tugas  
 ii.  $V_o$  rms  
 iii.  $I_o$  rms*

[10 marks]  
 [10 markah]

CLO1      **QUESTION 2**  
 C3

- (a) Draw the circuit and waveform of Single-phase Bidirectional Controllers with resistive and inductive load. Show the name of each component of the circuit and waveform such as Main supply voltage, Gate drive of SCR 1 & 2, Output voltage, Output current and Voltage across SCR 1.

*Lukiskan litar dan bentuk gelombang Pengawal Dua Arah fasa tunggal dengan  
rintangan dan beban aruhan. Tunjukkan setiap nama komponen untuk litar dan setiap  
bentuk gelomban seperti voltan bekalan utama, pemacu Gate SCR 1 & 2, Voltan output,  
Arus keluaran dan Voltan merentasi SCR 1.*

[18 marks]  
[18 markah]

- CLO1 (b) Draw the circuit of Three-phase Full-wave AC-AC Controllers with star connected  
C3 resistive load. Show the name of each component.

*Lukiskan litar Pengawal AC-AC Gelombang Penuh Tiga Fasa dengan sambungan beban  
rintangan bintang. Tunjukkan nama setiap komponen.*

[7 marks]  
[7 markah]

**SOALAN TAMAT**