

SULIT



**BAHAGIAN PEPERIKSAANDAN PENILAIAN
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

PENILAIAN ALTERNATIF

SESI DIS 2020

DEE 20033 : DIGITAL ELECTRONICS

NAMA PENYELARAS KURSUS : SITI HAJAR BINTI ABDUL HAMID

KAEDAH PENILAIAN

: PEPERIKSAAN ONLINE

JENIS PENILAIAN

: SOALAN ESEI BERSTRUKTUR (2 SOALAN)

TARIKH PENILAIAN

: 7 JULAI 2021

TEMPOH PENILAIAN

: 1 JAM

LARANGAN TERHADAP PLAGIARISM (AKTA 174)

**PELAJAR TIDAK BOLEH MEMPLAGIAT APA-APA IDEA, PENULISAN, DATA
ATAU CIPTAAN ORANG LAIN. PLAGIAT ADALAH SALAH SATU
PENYELEWENGAN AKADEMIK. SEKIRANYA PELAJAR DIBUKTIKAN
MELAKUKAN PLAGIARISM, PENILAIAN BAGI KURSUS BERKENaan AKAN
DIMANSUHKAN DAN DIBERI GRED F DENGAN NILAI MATA 0.**

**(RUJUK BUKU ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN (Diploma) EDISI 6, JUN 2019,
KLAUSA 17.3)**

SECTION A : 50 MARKS
BAHAGIAN A : 50 MARKAH

INSTRUCTION:

This section consists of **TWO (2)** essay structured questions. Answer **ALL** questions.

ARAHAN:

Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan eseai berstruktur. Jawab SEMUA soalan.

QUESTION 1
SOALAN 1

- (a) Below is the Boolean Equation.

Dibawah adalah persamaan Boolean.

$$F = A B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C} + \bar{A} \bar{B} \bar{C} + \bar{A} \bar{B} C$$

CLO1
C3

- (i) Draw a combinational logic circuits using the given Boolean Equation.
Lukiskan litar logik gabungan daripada persamaan Boolean yang diberi.

[6 marks]

[6 markah]

CLO1
C3

- (ii) Simplify the Boolean Equation by using Boolean Laws.
Permudahkan persamaan Boolean dengan menggunakan Boolean Laws.

[5 marks]

[5 markah]

CLO1
C3

- (iii) Draw the simplified logic circuit.
Lukiskan litar logik daripada persamaan yang telah dipermudahkan.

[4 marks]

[4 markah]

- (b) Refer to Table 1

Rujuk kepada Jadual 1

Input			Output
A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Table 1

CLO1
C3

- (i) Express the logic Expression in Sum Of Product (SOP) and Product Of Sum (POS) form.

Terbitkan persamaan logik dalam bentuk Jumlah Hasildarab (SOP) dan Jumlah Hasiltambah (POS).

[5 marks]

[5 markah]

CLO1
C3

- (ii) Simplify the logic expression of SOP using Karnaugh Map.

Permudahkan persamaan logik menggunakan kaedah Peta Karnaugh dalam bentuk SOP.

[5 marks]

[5 markah]

QUESTION 2
SOALAN 2CLO1
C3

Design a 3 bit synchronous counter to produce the following sequence. Use the JK flip flops.

Rekabentuk Pembilang Segerak 3 bit untuk menghasilkan urutan berikut. Gunakan JK flip flop.

0, 2, 4, 6, 7, 5, 3, 1

- (a) Draw the state diagram and construct the excitation table.

Lukiskan rajah keadaan dan bina jadual excitasi.

[8 marks]

[8 markah]

- (b) Fill in the K-Map with input of flip flops to simplify the logic equation.

Isikan peta K dengan masukan flip flop untuk mempermudahkan persamaan logik.

[12 marks]

[12 markah]

- (c) Draw the circuit of the synchronous counter based on the logic equation obtained in (b).

Lukiskan litar Pembilang Segerak berdasarkan persamaan logik yang diperolehi pada (b).

[5 marks]

[5 markah]

SOALAN TAMAT