

SULIT



**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

PENILAIAN ALTERNATIF

SESI DISEMBER 2020

DEE30043 : ELECTRONIC CIRCUIT

**NAMA PENYELARAS KURSUS : NAAGAJOOITHI A\P
ADIN NARAINA**

KAEDAH PENILAIAN : PEPERIKSAAN ONLINE

**JENIS PENILAIAN : SOALAN ESEI BERSTRUKTUR
(2 SOALAN)**

TARIKH PENILAIAN : 7 JULAI 2021

TEMPOH PENILAIAN : 1 JAM

**LARANGAN TERHADAP PLAGIARISM (AKTA 174)
PELAJAR TIDAK BOLEH MEMPLAGIAT APA-APA IDEA,
PENULISAN, DATA ATAU CIPTAAN ORANG LAIN. PLAGIAT
ADALAH SALAH SATU PENYELEWENGAN AKADEMIK. SEKIRANYA
PELAJAR DIBUKTIKAN MELAKUKAN PLAGIARISM, PENILAIAN
BAGI KURSUS BERKENaan AKAN DIMANSUHKAN DAN DIBERI
GRED F DENGAN NILAI MATA 0.**

**(RUJUK BUKU ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN (Diploma) EDISI 6,
JUN 2019, KLAUSA 17.3)**

SECTION A : 50 MARKS**BAHAGIAN A : 50 MARKAH****INSTRUCTION:**

This section consists of **TWO (2)** structured questions. Answer **ALL** questions.

ARAHAN:

Bahagian ini mengandungi **DUA (2)** soalan berstruktur. Jawab semua soalan.

QUESTION 1

- (a) Draw the block diagram of a Linear DC Power Supply unit and clearly label each of the blocks. [7 marks]

CLO1
C3

- (a) Lukiskan gambarajah blok unit Bekalan Kuasa Linear AT (Arus Terus) dan labelkan setiap blok dengan jelas. [7 markah]

CLO1
C2

- (b) Write the function of each of the block diagrams mentioned above in Question 1a. [10 markah]

- (b) Terangkan fungsi setiap gambarajah blok yang dinyatakan di dalam soalan 1a di atas. [10 markah]

CLO1
C3

- (c) Figure 1c illustrates the schematic circuit of an oscillator.

- i. Write the name of this oscillator circuit. [1 marks]

- ii. Draw back this Figure 1c in your answer sheet and draw a circle to identify its tank circuit as well label it . [1 marks]

- (c) Rajah 1c menggambarkan litar skematik satu pengayun.

- i. Tuliskan nama litar pengayun ini. [1 markah]

- ii. Lukiskan semula Rajah 1c di dalam skrip jawapan anda dan lukiskan bulatan untuk menunjukkan kedudukan litar tangkinya. [1 markah]

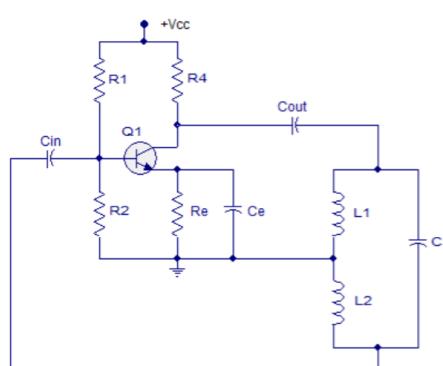
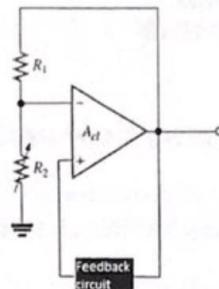


Figure 1c / Rajah 1c

CLO1
C3

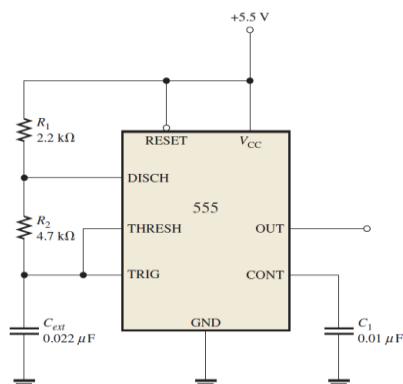
- (d) The circuit in Figure 1d illustrates a method for achieving sustained oscillations. Sketch the output waveform with clear axis labelling if
- Loop gain greater than 1 ($A_{cl} > 1$) [3 marks]
 - Loop gain equal to 1 ($A_{cl} = 1$) [3 marks]
- (d) Litar dalam rajah 1d menggambarkan kaedah untuk mengekalkan ayunan. Lakarkan bentuk gelombang keluaran dengan label paksi yang jelas jika
- Gandaan gelung tutup lebih besar daripada 1 ($A_{cl} > 1$) [3 markah]
 - Gandaan gelung tutup sama dengan 1 ($A_{cl} = 1$) [3 markah]

**Figure 1d / Rajah 1d**

QUESTION 2 SOALAN 2

CLO1
C3

- (a) A 555 timer is configured in Figure 2a below.
- Write the name of its mode of operation. [1marks]
 - Calculate the frequency of the output and the duty cycle. [6marks]
- (a) Pemasar 555 dikonfigurasi dalam Rajah 2a di bawah.
- Namakan mod operasi Rajah 2a berikut. [1markah]
 - Kirakan frekuensi keluaran dan kitaran tugas. [6 markah]

**Figure 2a / Rajah 2a**

- (b) i. Sketch and label the schematic diagram of a Low Pass Filter. [2 marks]
 ii. Calculate the cut off frequency if $C = 0.1\mu F$ and $R = 1.5K\Omega$. [3marks]
 iii. Draw frequency response curve for Low-Pass Filter and clearly
 label its axis, passband, stopband and -3db level. [6 marks]
- (b) i. Lakar dan labelkan rajah skematik penapis laluan rendah. [2markah]
 ii. Kirakan frekuensi potong jika $C = 0.1\mu F$ dan $R = 1.5K\Omega$. [3markah]
 iii. Lukiskan sambutan frekuensi bagi penapis laluan rendah dan labelkan
 dengan jelas paksinya, passband, stopband dan tahap -3db . [6 markah]
- (c) Figure 2c shows a 3 bit R-2R Ladder Network. Compute the output voltage for
 binary input 001, 011 and 111. [7markah]
- (c) Rajah 2c menunjukkan Litar Rangkaian Tangga R-2R 3 bit. Kirakan voltan
 keluaran bagi masukan binary 001, 011 dan 111. [7markah]

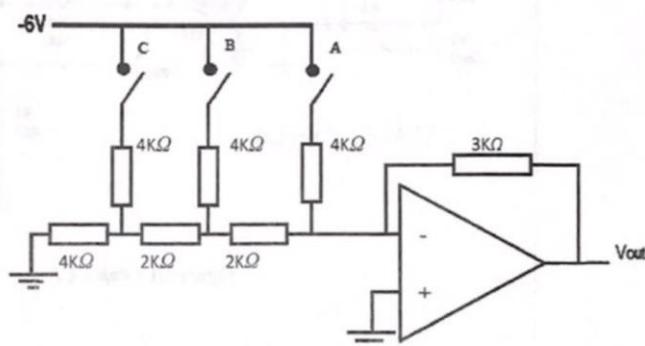


Figure 2c / Rajah 2c

SOALAN TAMAT