

SULIT



**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

PENILAIAN ALTERNATIF

SESI DISEMBER 2020

DET20033 : ELECTRICAL CIRCUITS

NAMA PENYELARAS KURSUS : ROHANA BINTI SAHAK

KAEDAH PENILAIAN : PEPERIKSAAN ONLINE

JENIS PENILAIAN : ESEI (2 SOALAN)

TARIKH PENILAIAN : 9 JULAI 2021

TEMPOH PENILAIAN : 1 JAM

LARANGAN TERHADAP PLAGIARISM (AKTA 174)

**PELAJAR TIDAK BOLEH MEMPLAGIAT APA-APA IDEA,
PENULISAN, DATA ATAU CIPTAAN ORANG LAIN. PLAGIAT
ADALAH SALAH SATU PENYELEWENGAN AKADEMIK. SEKIRANYA
PELAJAR DIBUKTIKAN MELAKUKAN PLAGIARISM, PENILAIAN
BAGI KURSUS BERKENaan AKAN DIMANSUHKAN DAN DIBERI
GRED F DENGAN NILAI MATA 0.**

**(RUJUK BUKU ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN (Diploma) EDISI 6,
JUN 2019, KLAUSA 17.3)**

SECTION A : 50 MARKS
BAHAGIAN A : 50 MARKAH

INSTRUCTION:

This section consists of **TWO (2)** essay questions. Answer **ALL** questions.

ARAHAN :


Bahagian ini mengandungi **DUA (2)** soalan eseai. Jawab semua soalan.

CLO1
C3

- Referring to Figure A1, calculate the line current of I_1 , I_2 , I_T and draw the phasor diagram of currents. Then calculate the total impedance, V_{R1} , V_{R2} , V_L and V_C .

Merujuk kepada Rajah A1, kirakan garis arus I_1 , I_2 , I_T dan rajah fasor bagi arus. Serta, kirakan jumlah galangan, V_{R1} , V_{R2} , V_L dan V_C .

[25 marks]
[25 markah]

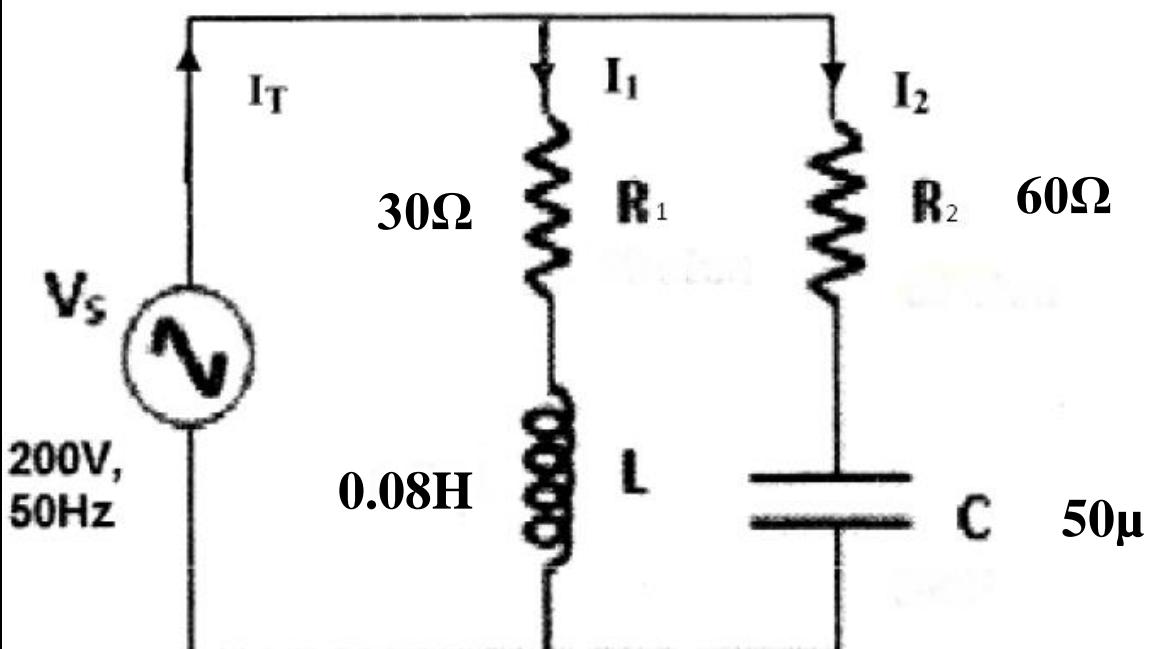

CLO1
C3

2. A 500 kVA transformer has a primary winding resistance of 0.5Ω and a secondary winding resistance of 0.001Ω . The iron loss is 3 kW and the primary and secondary voltage are 8 kV and 400 kV, respectively. If the power factor of the load is 0.85, determine the efficiency of the transformer:
- On full load
 - On half load

Pengubah 500 kVA mempunyai rintangan lilitan primer 0.5Ω dan rintangan lilitan sekunder 0.001Ω . Kehilangan kuasa iron ialah 3 kW dan voltan primer dan sekunder masing-masing 8 kV dan 400 kV. Jika faktor kuasa pada beban adalah 0.85, kirakan kecekapan pengubah pada:

- Pada beban penuh*
- Pada beban separuh*

[25 marks]
[25 markah]

SOALAN TAMAT