

SULIT



BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

PEPERIKSAAN AKHIR
SESI JUN 2015

DEE2034 : DIGITAL ELECTRONICS

TARIKH : 03 NOVEMBER 2015
MASA : 2.30 PM – 4.30 PM (2 JAM)

Kertas ini mengandungi EMPAT BELAS (14) halaman bercetak.

Bahagian A: Objektif (10 soalan)

Bahagian B: Struktur (4 soalan)

Bahagian C: Esei (2 soalan)

Dokumen sokongan yang disertakan : LAMPIRAN 1

JANGAN BUKA KERTAS SOALANINI SEHINGGA DIARAHKAN

(CLO yang tertera hanya sebagai rujukan)

SULIT

SECTION A: 10 MARKS

BAHAGIAN A: 10 MARKAH

INSTRUCTION:

This section consists of TEN (10) objective questions. Mark your answers in the OMR form provided.

ARAHAN:

Bahagian ini mengandungi SEPULUH (10) soalan objektif. Tandakan jawapan anda di dalam borang OMR yang disediakan.

CLO1
C1

1. Convert the number 56_{10} to Binary.

Tukarkan nombor 56_{10} kepada binary.

- A. 111000
- B. 111001
- C. 111100
- D. 110000

CLO1
C2

2. Express $1A3F_{16}$ to its Decimal equivalence.


Nyatakan $1A3F_{16}$ kepada persamaan perpuluhan

- | | |
|---------|---------|
| A. 6711 | B. 6179 |
| C. 6178 | D. 6719 |

CLO1
C2

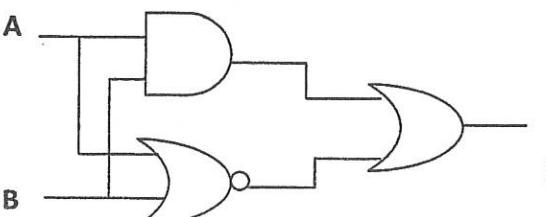3. Determine the output equation for the logic circuit shown below.

Tentukan Persamaan keluaran bagi litar logik yang ditunjukkan di bawah.



- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| A. $AB + \bar{A}\bar{B}$ | B. $\bar{A}\bar{B} + AB$ |
| C. $AB + (\bar{A} + B)$ | D. $\bar{A}B + A\bar{B}$ |

- CLO1
C2
4. Choose the correct statement for the input if the output of the AND gate is high.

Pilih pernyataan yang betul bagi masukan jika keluaran untuk get DAN adalah tinggi.

- A. Any output is high / Sebarang keluaran adalah tinggi.
- B. All inputs are high / Semua masukan adalah tinggi.
- C. No input are high / Tiada masukan adalah tinggi.
- D. Both answers (A) and (B) / kedua jawapan (A) dan (B).

- CLO1
C2
5. Select the best statement for an ENCODER.

Pilih pernyataan yang sesuai bagi PENGKOD.

- A. Encoder can be used to generate a coded output from a singular active numeric input line.

Pengkod boleh digunakan untuk menjana keluaran yang berkod dari talian masukan angka aktif tunggal.

- B. Encoder cannot be used to generate a coded output from a singular active numeric input line.

Pengekod tidak boleh digunakan untuk menjana keluaran berkod dari talian masukan angka aktif tunggal.

- C. Encoder can be used to generate a coded input from a singular active numeric input line.

Pengekod boleh digunakan untuk menjana masukan berkod dari talian masukan angka aktif tunggal.

- D. Encoder cannot be used to generate a coded input from a singular active numeric input line.

Pengekod tidak boleh digunakan untuk menjana masukan berkod dari talian masukan angka aktif tunggal.

- CLO2
C1
6. Identify which of the following expressions is the Sum-Of-Products (SOP) form.

Kenalpasti antara ungkapan yang berikut adalah bentuk jumlah hasil darab (SOP).

- A. $(A + B)(C + D)$
- B. $(A)B(CD)$
- C. $AB(CD)$
- D. $AB + CD$

- CLO2
C2
7. Choose one example of the use of an SR flip-flop.

Pilih satu contoh penggunaan SR flip-flop.

- A. Racer / Racer
- B. Astable oscillator / pengayun astable
- C. Binary storage register / daftar penyimpanan binari
- D. Transition pulse generator / penjana denyut

- CLO2
C2
8. A mode 12 and a mode 10 counter are cascaded. Determine the output frequency if the input clock frequency is 60 MHz.

Pembilang mod 12 dan mod 10 disambung secara lata . Tentukan frekuensi keluaran jika frekuensi masukan jam ialah 60 MHz.

- A. 500 kHz
- B. 1.5 MHz
- C. 6 MHz
- D. 5 MHz

- CLO2
C3
9. Calculate the number of flip-flop for a MOD 10 counter.

Kira bilangan flip-flop bagi Pembilang modulus 10.

- A. 10 flip-flops
- B. 4 flip-flops
- C. 2 flip-flops
- D. Synchronous clocking/jam segerak

CLO2
C2

10. Identify the state of 8 bit ring counter after fourth clock pulse. Given the initial state of the counter is 10111110_2 .

Kenalpasti keadaan Pembilang Gelang 8 bit selepas denyut jam ke 4. Diberi keadaan awal pembilang ialah 10111110_2 .

- A. 00010111
- B. 11101011
- C. 11110000
- D. 00000000

SECTION B : 60 MARKS
BAHAGIAN B : 60 MARKAH

INSTRUCTION:

This section consists of **FOUR (4)** structured questions. Answer **ALL** questions.

ARAHAN:

*Bahagian ini mengandungi **EMPAT (4)** soalan berstruktur. Jawab semua soalan.*

CLO1
C1**QUESTION 1****SOALAN 1**

- a) Write the binary and hexadecimal numbers in the Table B1 (a).

(Please answer this question in Appendix 1).

Tuliskan nombor binari dan heksadesimal dalam Jadual B1(a).

(Sila jawab soalan ini di Lampiran 1).

[3 marks]

Table B1 (a)/ Jadual B1(a)

[3 markah]

Decimal	Binary	Hexadecimal
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

- CLO1
C3 b) Convert 1100001110.11_2 to decimal, octal and hexadecimal numbers.

Tukarkan 1100001110.11_2 kepada nombor desimal, oktal dan heksadesimal.

[6 marks]

[6 markah]

- CLO1
C3 c) Complete the 8-bits addition of decimal number below in 2's complement representation.

Selesaikan 8-bit penambahan bagi nombor desimal di bawah menggunakan pelengkap dua.

$$-57 + (-38)$$

[6 marks]

[6 markah]

QUESTION 2

SOALAN 2

- CLO1
C1 a) Draw OR logic gates using NAND gates only.

Lukiskan get logik ATAU menggunakan get TAK DAN sahaja.

[3 marks]

[3 markah]

- b) Refer to Table B2(b),

Rujuk kepada Jadual B2 (b),

- i) Express the logic expression in Sum of Product (SOP) and Product of Sum (POS) form.

Terbitkan persamaan logik dalam bentuk Jumlah Hasildarab (SOP) dan Jumlah Hasiltambah (POS).

- ii) Simplify the logic expression of SOP using Karnaugh Map.

Permudahkan persamaan logik menggunakan kaedah Peta Karnaugh dalam bentuk SOP.

Table B2 (b) / Jadual B2 (b)

Inputs			Output
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

[5 marks]

[5 markah]

- CLO2
C3 c) An office has a telephony system with 8 incoming calls but only one call can be connected to other department at one time. Tabulate the truth table and draw the logic circuit for the data operational circuit.

Satu pejabat mempunyai sistem telefon dengan 8 panggilan masuk tetapi hanya satu panggilan boleh disambungkan ke jabatan lain pada satu masa. Bina jadual kebenaran dan lukiskan litar logik bagi litar pengoperasian data tersebut.

[7 marks]

[7 markah]

QUESTION 3**SOALAN 3**CLO2
C1

- a) Draw a logic circuit for SR Flip-Flop positive edge trigger.

Lukiskan litar logik untuk flip-flop SR picuan pinggir positif.

[3 marks]

[3 markah]

CLO2
C3

- b) Draw the output waveform, Q and \bar{Q} for JK flip-flop positive edge trigger in Diagram B3 (b). Assume $Q_{\text{initial}} = 0$.

(Please answer this question in Appendix 1).

Lukiskan gelombang keluaran Q, dan \bar{Q} untuk flip-flop JK picuan pinggir

positif di Rajah B3(b). Anggap $Q_{\text{awal}} = 0$.

(Sila jawab soalan ini di Lampiran 1).

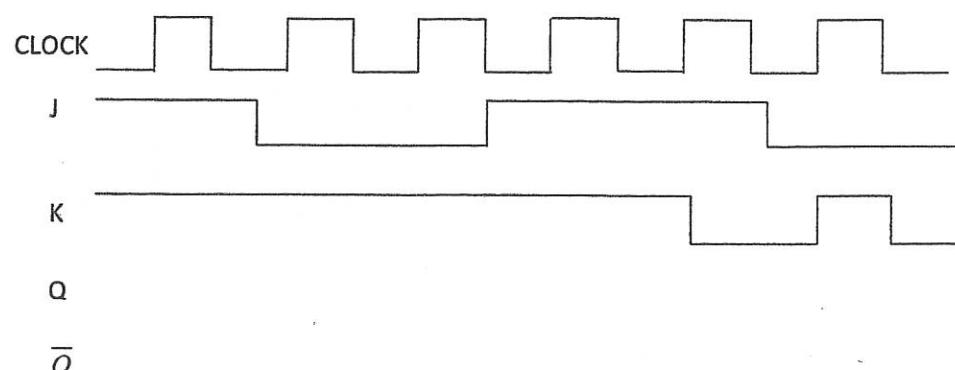


Diagram B3(b) / Rajah B3(b)

[6 marks]

[6 markah]

CLO2
C3

- c) i) JK flip-flop can be applied to construct T and D flip-flops. Draw the logic circuit for T flip-flop using JK flip-flop.

Flip-flop JK boleh digunakan untuk membina flip-flop T dan D. Lukiskan litar logik flip-flop T menggunakan flip-flop JK.

CLO2
C1

- ii) List the differences between JK and SR flip-flop.

Senaraikan perbezaan antara flip-flop JK dan SR.

[6 marks]

[6 markah]

QUESTION 4**SOALAN 4**CLO2
C1

- a) Identify THREE (3) ways to transfer data using shift register.

Kenalpasti TIGA (3) cara untuk memindahkan data menggunakan alat daftar anjakan.

[3 marks]

[3 markah]

CLO2
C3

- b) Draw circuit diagram of 3 bits Johnson Counter using D flip-flop and explain the operation of it.

Lukis gambarajah litar bagi pembilang Johnson 3 bit dengan menggunakan flip-flop D dan terangkan operasinya.

[6 marks]

[6 markah]

<p>SULIT</p> <p>DEE2034: DIGITAL ELECTRONICS</p> <p>CLO2 C1</p> <p>c) i. List TWO (2) types of arithmetic operation in shift register application. <i>Senaraikan DUA (2) jenis operasi arithmetik dalam kegunaan daftar anjak.</i></p> <p>CLO2 C3</p> <p>ii. By using arithmetic operations from Question 4(c)(i), record the next data after 1st clock shift in shift register when the current data is 00001010. <i>Berdasarkan soalan 4(c)(i) , rekod data seterusnya selepas anjakan jam pertama dalam alat daftar anjakan jika diberi data semasa ialah 00001010.</i></p> <p style="text-align: right;">[6 marks] [6 markah]</p> <p style="text-align: right;">CLO2 C5</p>	<p>SULIT</p> <p>DEE2034: DIGITAL ELECTRONICS</p> <p>SECTION C: 30 MARKS BAHAGIAN C: 30 MARKAH</p> <p>INSTRUCTION: This section consists of TWO (2) essay questions. Answer ALL questions.</p> <p>ARAHAN: <i>Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan eseai. Jawab semua soalan.</i></p> <p>QUESTION 1 SOALAN 1</p> <p>Given the Boolean expression: <i>Diberi persamaan Boolean:</i></p> $Z = ABC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}CD + A\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD$ <p>Develop a truth table for the Boolean expression given. Simplify the Boolean expression using Boolean Algebra and Karnaugh Map. Then, design the logic circuit that has been simplified.</p> <p><i>Bina jadual kebenaran berdasarkan persamaan Boolean yang diberi. Permudahkan persamaan Boolean tersebut dengan kaedah Algebra Boolean dan Peta Karnaugh. Seterusnya, rekabentuk litar logik bagi persamaan Boolean yang telah dipermudahkan tadi.</i></p> <p style="text-align: right;">[15 marks] [15 markah]</p>		
11	SULIT	12	SULIT

CLO2
C5**QUESTION 2**
SOALAN 2

Figure C2 shows an asynchronous counter.

Rajah C2 menunjukkan pembilang tak segerak.

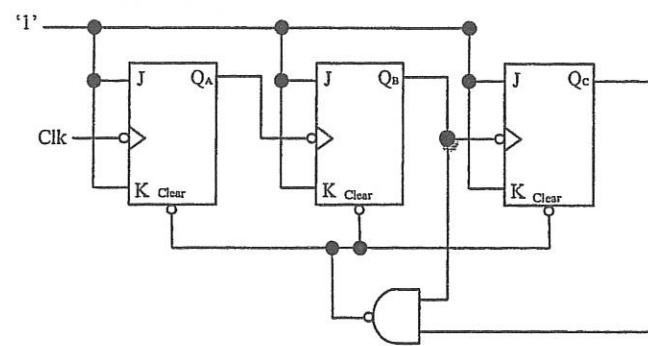


Figure C2 / Rajah C2

From the Figure C2, develop the Truth Table, state diagram and then state the Modulus (MOD) of that counter. Next, determine output frequency of 1st and 2nd flip-flop if the input frequency is 25kHz.

Dari Rajah C2, bina jadual kebenaran, rajah keadaan, dan kemudian nyatakan Modulo (MOD) bagi pembilang tersebut. Seterusnya, kirakan frekuensi keluaran untuk flip-flop pertama dan kedua jika frekuensi masukan ialah 25kHz.

[15 marks]

[15 markah]

SOALAN TAMAT

QUESTION 1 (a)

Decimal	Binary	Hexadecimal
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

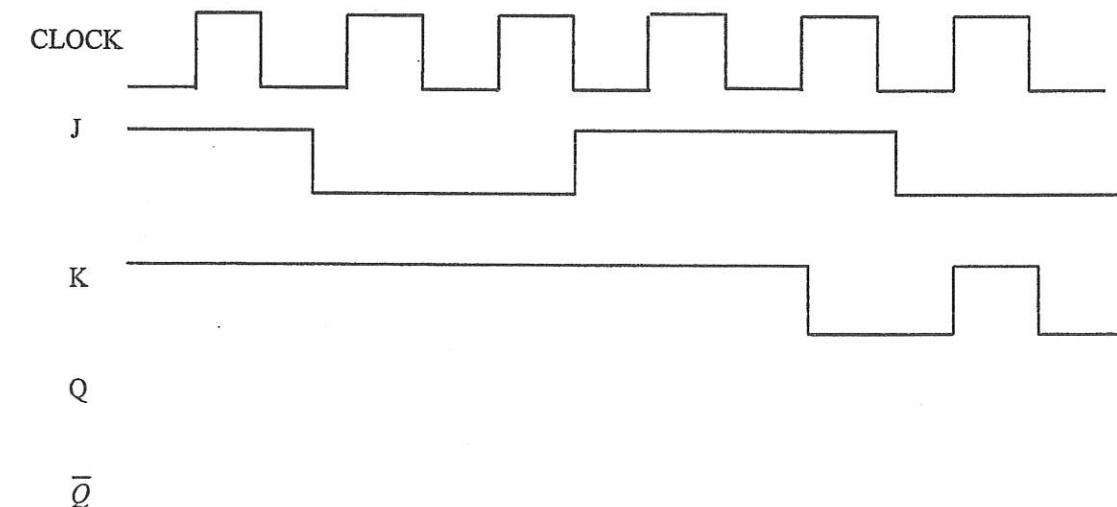
QUESTION 3 (b)

Figure B3(b) / Rajah B3(b)