

SULIT



**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

PENILAIAN ALTERNATIF

SESI 1 : 2021/2022

DEE30043 : ELECTRONIC CIRCUITS

NAMA PENYELARAS KURSUS : NAAGAJOOITHI A\P ADIN NARAINA

KAEDAH PENILAIAN : PEPERIKSAAN ATAS TALIAN

**JENIS PENILAIAN : OPEN BOOK ASSESSMENT
SOALAN BERSTRUKTUR (3 SOALAN)
SOALAN ESEI (1 SOALAN)**

TARIKH PENILAIAN : 28/1/2022

TEMPOH PENILAIAN : 2 JAM

LARANGAN TERHADAP PLAGIARISM (AKTA 174)

**PELAJAR TIDAK BOLEH MEMPLAGIAT APA-APA IDEA, PENULISAN, DATA
ATAU CIPTAAN ORANG LAIN. PLAGIAT ADALAH SALAH SATU
PENYELEWENGAN AKADEMIK. SEKIRANYA PELAJAR DIBUKTIKAN
MELAKUKAN PLAGIARISM, PENILAIAN BAGI KURSUS BERKENaan AKAN
DIMANSUHKAN DAN DIBERI GRED F DENGAN NILAI MATA 0.**

**(RUJUK BUKU ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN (Diploma) EDISI 6, JUN 2019,
KLAUSA 17.3)**

SECTION A : 75 MARKS
BAHAGIAN A : 75 MARKAH

INSTRUCTION:

This section consists of **THREE (3)** subjective questions. Answer **ALL** questions.

ARAHAH:

*Bahagian ini mengandungi **TIGA (3)** soalan subjektif. Jawab **SEMUA** soalan.*

QUESTION 1**SOALAN 1**

- CLO1 (a) **Figure A1(a)** shows a bridge rectifier using a silicon diode. Assuming each diode uses 0.7V during conduction, calculate the transformer ratio, output voltage, root mean square voltage and frequency.

Rajah A1(a) menunjukkan penerus tetimbang yang menggunakan diod silikon. Menganggap setiap diod menggunakan 0.7V semasa mengalir, kirakan nisbah pengubah, voltan keluaran, voltan purata kuasa dua dan frekuensi.

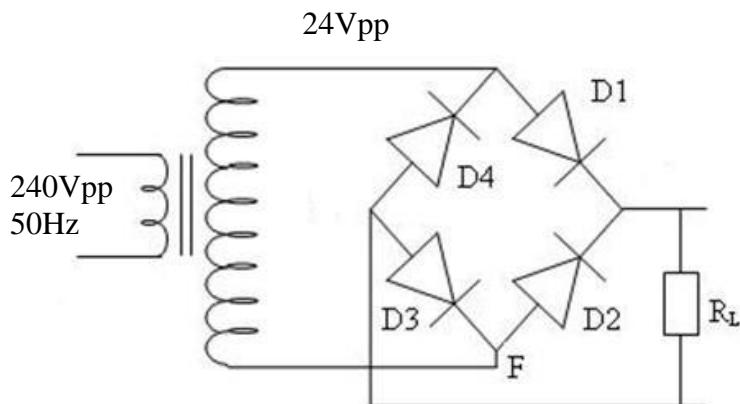


Figure A1(a) / Rajah A1(a)

[8 marks]
[8 markah]

- CLO1 C3 (b) Illustrate the operation of Hartley oscillator with the aid of diagram.

Gambarkan operasi pengayun Hartley dengan bantuan gambarajah.

[8 marks]
[8 markah]

CLO1
C3

- (c) Figure A1(c) shows the crystal equivalent circuit. If the values of $L_h=2H$, $C_h=330\text{pF}$, $R_h=2\text{k}\Omega$, and $C_m = 0.75\text{nF}$. Calculate the series and parallel resonant frequency of the crystal.

Rajah A1(c) menunjukkan litar persamaan kristal. Jika nilai $L_h=2H$, $C_h=330\text{pF}$, $R_h=2\text{k}\Omega$, dan $C_m = 0.75\text{nF}$. Kirakan frekuensi ayunan sesiri dan selari untuk kristal tersebut.

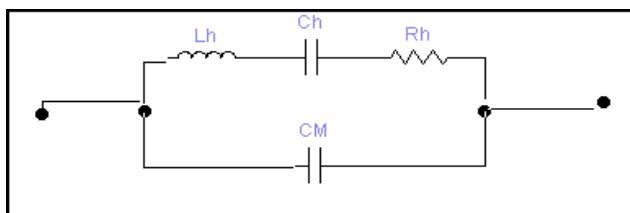


Figure A1(c) / Rajah A1(c)

[9 marks]
[9 markah]

QUESTION 2 SOALAN 2

CLO1
C3

- (a) A 555 timer is connected as an astable multivibrator. Calculate the value of Time High (TH), Time Low (TL), Time (T) and frequency (f) if $R_a=R_b=7.5\text{k}\Omega$ and $C=0.1\mu\text{F}$.

Pemas 555 disambungkan dalam multivibrator astabil. Kirakan nilai Tempoh Tinggi (TH), Tempoh Rendah (TL) dan Masa (T) jika $R_a=R_b=7.5\text{k}\Omega$ and $C=0.1\mu\text{F}$.

[8 marks]
[8 markah]

CLO1
C3

- (b) Draw the circuit of a 555 timer connected in buffer-schmitt trigger mode of operation.

Lukis litar pemas 555 yang disambung dalam mod operasi buffer-schmitt trigger.

[8 marks]
[8 markah]

- CLO1 C3 (c) Plot the typical frequency response curve of a band-pass filter circuit, showing signal output (amplitude) on the vertical axis and frequency on the horizontal axis. Also, identify and label the bandwidth of the circuit on your filter plot.

Plotkan tindak balas lenguk frekuensi biasa litar penapis laluan jalur, tunjukkan isyarat keluaran (amplitude) pada paksi menegak dan frekuensi pada paksi mendatar. Kenalpasti dan labelkan lebar jalur litar pada plot penapis anda.

[9 marks]
[9 markah]

QUESTION 3

SOALAN 3

- CLO1** (a) A Low Pass Filter circuit consisting of a $4.7\text{k}\Omega$ resistor in series with a capacitor of 47nF is connected across a 20V sinusoidal supply. Calculate the output voltage (V_{out}) at a frequency of 200Hz and again at a frequency of 200kHz .

Litar Penapis Lulus Rendah yang terdiri daripada perintang $4.7k\Omega$ in sesiri dengan kapasitor of 47 nF disambungkan pada bekalan sinusoidal $20V$. Kirakan voltan keluaran (V_{out}) pada frekuensi 200Hz dan sekali lagi pada frekuensi 200kHz .

[9 marks]

- CLO1** (b) Given a 4-bit Successive Approximation Converter with step size = 0.5V is used to convert an input voltage $V_A = 5.6V$. Show the steps for each conversion.

Diberi Penukar Penghampiran Berturutan 4-bit yang mempunyai saiz langkah = 0.5V digunakan untuk menukar masukan voltan $V_A = 5.6V$. Tunjukkan setiap langkah penukaran.

[9 marks]

- CLO1 | (c) R/2R circuit is designed with reference voltage applied is -15V and feedback resistor RF is equal with fixed resistor, R. Calculate the number of input bit for this converter if the equivalent analog value is 7.5V for 8_{10}

Litar R/2R direka dengan bekalan voltan rujukan ialah -15V dan perintang suapbalik, Rf adalah bersamaan dengan nilai perintang tetap, R. Kirakan bilangan bit masukan bagi penukar sekiranya nilai setara analog ialah 7.5V untuk 8_{10}

[9 marks]

[9 markah]

SECTION B : 25 MARKS
BAHAGIAN B : 25 MARKAH

INSTRUCTION:

This section consists of **ONE (1)** essay question. Answer **ALL** questions.

ARAHAN:

Bahagian ini mengandungi SATU (1) soalan eseи. Jawab SEMUA soalan.

QUESTION 1**SOALAN 1**

CLO1
C3

Summing amplifier is basically an op amp circuit that can combine number of input signal to a single output. One good example of this is in the broadcast and recording industries. If signals are joined haphazardly, excessive interference, noise, and distortion may result. Therefore, the ideal summing amplifier would present each input signal with an isolated load not affected by other channels.

Draw an Inverting Summing Amplifier circuit with three input voltages namely V_1, V_2, V_3 and 3 input resistor R_1, R_2, R_3 as well as feedback resistor R_f . Construct the Summing Amplifier circuit for R_1, R_2 and R_3 , so that the gain for $A_{V1} = -2.5$, $A_{V2} = -5$ and $A_{V3} = -10$ when given $V_1 = 1V$, $V_2 = -2V$, $V_3 = 0.5V$ and $R_f = 10k\Omega$. Then, calculate the output voltage, V_{out} .

Penguat penjumlahan pada asasnya ialah litar op amp yang boleh menggabungkan beberapa isyarat masukan kepada keluaran tunggal. Satu contoh yang baik ialah dalam industri penyiaran dan rakaman. Jika isyarat disambung secara sembarangan, gangguan, bunyi dan herotan yang berlebihan mungkin berlaku. Oleh itu, penguat penjumlahan yang ideal akan membentangkan setiap isyarat input dengan beban terpencil yang tidak terjejas oleh saluran lain.

Lukiskan litar Penguat Penjumlahan Terbalik dengan tiga voltan masukan V_1, V_2, V_3 dan perintang masukan R_1, R_2, R_3 serta perintang suapbalik R_f . Bina litar Summing Amplifier untuk nilai R_1, R_2 dan R_3 supaya gandaan bagi $A_{V1} = -2.5$, $A_{V2} = -5$ dan $A_{V3} = -10$ apabila diberi $V_1 = 1V$, $V_2 = -2V$ dan $V_3 = 0.5V$ manakala $R_f = 10k\Omega$. Kemudian, hitung nilai voltan keluaran, V_{out} .

[25 marks]
[25 markah]

SOALAN TAMAT