

SULIT



**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

PENILAIAN ALTERNATIF

SESI 1 : 2021/2022

DET20033 : ELECTRICAL CIRCUITS

NAMA PENYELARAS KURSUS : MARDIANA BINTI HARON

KAEDAH PENILAIAN : PEPERIKSAAN ATAS TALIAN

**JENIS PENILAIAN : *OPEN BOOK ASSESSMENT*
SOALAN SUBJEKTIF (3 SOALAN)
ESEI (1 SOALAN)**

TARIKH PENILAIAN : 26 JANUARI 2022

TEMPOH PENILAIAN : 2 JAM

LARANGAN TERHADAP PLAGIARISM (AKTA 174)

**PELAJAR TIDAK BOLEH MEMPLAGIAT APA-APA IDEA, PENULISAN, DATA
ATAU CIPTAAN ORANG LAIN. PLAGIAT ADALAH SALAH SATU
PENYELEWENGAN AKADEMIK. SEKIRANYA PELAJAR DIBUKTIKAN
MELAKUKAN PLAGIARISM, PENILAIAN BAGI KURSUS BERKENaan AKAN
DIMANSUHKAN DAN DIBERI GRED F DENGAN NILAI MATA 0.**

**(RUJUK BUKU ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN (Diploma) EDISI 6, JUN 2019,
KLAUSA 17.3)**

SECTION A : 75 MARKS
BAHAGIAN A : 75 MARKAH

INSTRUCTION:

This section consists of **THREE (3)** subjective questions. Answer **ALL** questions.

ARAHAN :

Bahagian ini mengandungi **TIGA (3)** soalan subjektif. Jawab semua soalan

QUESTION 1**SOALAN 1**

- CLO1 (a) Draw the alternating current (AC) waveforms for the following equation:
 C3 i) $V = 10 \sin(\omega t - \pi/3)$ volts
 ii) $I = 24 \sin(\omega t + 80^\circ)$ Amp

Lukiskan gelombang arus ulangalik (AC) untuk persamaan berikut:

- i) $V = 10 \sin(\omega t - \pi/3)$ volt
 ii) $I = 24 \sin(\omega t + 80^\circ)$ Amp

[8 marks]
[8 markah]

- CLO1 (b) Calculate the rms voltage of an average voltage of 50V.
 C3

Kirakan voltan rms bagi voltan purata 50V.

[8 marks]
[8 markah]

- CLO1 (c) An alternating current given is $I = 240 \sin(150\pi t + 0.78)$ mA. Calculate:
 C3 i) the amplitude value
 ii) the peak to peak value
 iii) the instantaneous value when $t = 0$ s
 iv) the phase angle in degree

Diberi arus ulangalik ialah $I = 240 \sin(150\pi t + 0.78)$ mA. Kirakan:

- i) nilai amplitud
 ii) nilai puncak ke puncak
 iii) nilai seketika apabila $t = 0$ s
 iv) sudut fasa dalam darjah

[9 marks]
[9 markah]

QUESTION 2
SOALAN 2

- CLO1
C3 (a) At RLC series circuit, when $XL = XC$ the resonance frequency will occur. Derive the equation for resonance frequency and sketch the graph for current (I) and impedance (Z) against frequency.

Pada litar sesiri RLC, apabila $XL=XC$, frekuensi salun akan berlaku. Terbitkan persamaan bagi frekuensi salun dan lakarkan graf untuk arus (I) dan galangan (Z) terhadap frekuensi.

[8 marks]
[8 markah]

- CLO1
C3 (b) A 300mH inductor, $0.3\mu F$ capacitor and 300Ω resistor are connected in series across a supply of 30V. If this circuit is at resonance, calculate:
- resonance frequency (fr)
 - voltage across the inductance
 - quality factor

Pearuh 300mH, pemuat $0.3\mu F$ dan perintang 300Ω disambung secara sesiri dengan bekalan voltan 30V. Jika litar ini berada pada keadaan salun, kirakan:

- frekuensi salun (fr)
- voltan merentasi kearuhan
- faktor kualiti

[8 marks]
[8 markah]

- CLO1
C3 (c) A series of resonance circuit consists of 50Ω resistor, a capacitor of $18\mu F$ and an inductor of 150mH is connected to a 25V supply. Calculate resonance frequency, current during resonance, bandwidth, lower and upper cut-off frequency.

Satu litar salun yang disambung secara siri pada bekalan 25V, terdiri dari perintang 50Ω , pemuat $18\mu F$ dan pearuh 150mH. Kirakan frekuensi salun, arus yang mengalir ketika salun, lebar jalur, frekuensi terpotong bawah dan frekuensi terpotong atas.

[9 marks]
[9 markah]

QUESTION 3
SOALAN 3

- CLO1
C3
- (a) A 10 kVA single phase transformer has a turn ratio of 12:1 and it supplied from a 2.4kV supply. By neglecting losses, calculate:
- the primary current
 - the full load secondary current
 - the minimum value of load resistance which can be connected across the secondary winding without the kVA rating being exceeded

Sebuah pengubah satu fasa 10 kVA mempunyai nisbah lilitan 12:1 dan bekalan 2.4kV. Dengan mengabaikan kehilangan, kirakan:

- Arus primer
- Arus sekunder beban penuh
- Nilai minimum rintangan beban yang boleh disambung merentasi belitan sekunder tanpa melebihi kadar kVA

[8 marks]
[8 markah]

- CLO1
C3
- (b) Three (3) inductive loads (each of resistance 5Ω and reactance 10Ω) are connected in delta. When connected to a 3-phase supply the loads consumed 1.5kW. Calculate:
- the power factor of the load
 - the phase current
 - the line current
 - the supply voltage

Tiga (3) beban induktif (rintangan 5Ω dan regangan 10Ω setiap satu) disambung secara delta. Apabila disambungkan kepada bekalan 3 fasa ia menghasilkan 1.5kW pada beban yang digunakan. Kirakan:

- factor kuasa beban
- arus fasa
- arus talian
- voltan bekalan

[8 marks]
[8 markah]

- CLO1
C3
- (c) A 3-phase, star connected alternator supplies a delta connected load, each phase of which has a resistance of 15Ω and inductive reactance 20Ω . If the line voltage is 400V, calculate:
- the current supplied by the alternator
 - the output power and kVA rating of the alternator neglecting any losses in the line between the alternator and the load.

Satu alternator sambungan bintang, membekalkan kepada beban dengan sambungan delta, setiap fasa mempunyai rintangan 15Ω dan regangan kearuhan 20Ω . Jika voltan talian adalah 400v, kirakan:

- arus bekalan yang dibekalkan oleh alternator

- ii) kuasa keluaran dan kadaran kVA alternator dengan mengabaikan kehilangan pada talian antara alternator dan beban

[9 marks]

[9 markah]

SECTION B : 25 MARKS

BAHAGIAN B : 25 MARKAH

INSTRUCTION:

This section consists of **ONE (1)** essay question. Answer the question.

ARAHAN :

Bahagian ini mengandungi **SATU (1)** soalan eseи. Jawab soalan

QUESTION 1

SOALAN 1

Referring to Diagram B1, calculate current I_1 , I_2 and I_T and draw the phasor diagram of currents. Calculate also the power factor, true power and the apparent power.

Merujuk kepada Rajab B1, kirakan arus I_1 , I_2 dan I_T dan lukiskan rajah fasa bagi arus-arus tersebut. Seterusnya kirakan faktor kuasa, kuasa sebenar dan kuasa ketara bagi litar tersebut.

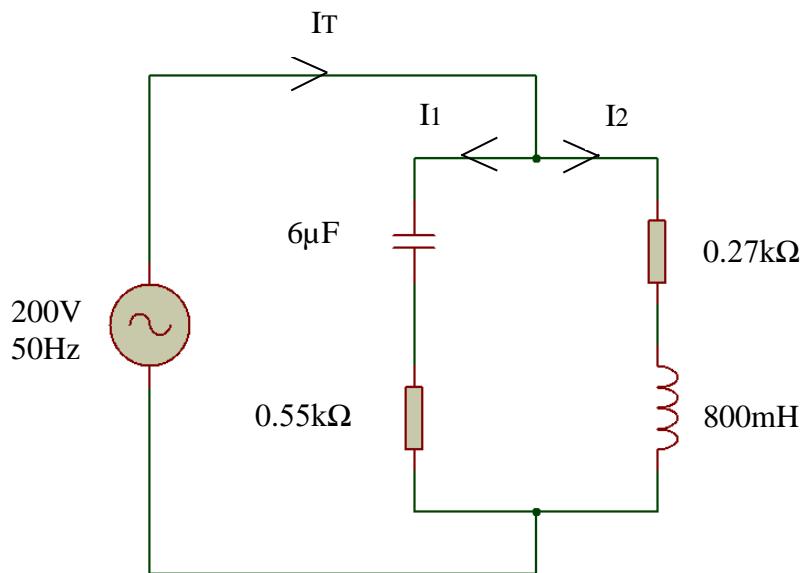


Diagram B1 / Rajah B1

[25 marks]

[25 markah]

SOALAN TAMAT