

**SULIT**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI  
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI**

**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN  
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI**

**JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK**

**PEPERIKSAAN AKHIR**

**SESI I : 2023/2024**

**DET20033: ELECTRICAL CIRCUITS**

**TARIKH : 4 JANUARI 2024**

**MASA : 11.15 AM – 1.15 PM (2 JAM)**

---

Kertas ini mengandungi **ENAM (6)** halaman bercetak.

Bahagian A : Subjektif (4 soalan)

Bahagian B : Esei (1 soalan)

Dokumen sokongan yang disertakan : Formula

---

**JANGAN BUKA KERTAS SOALANINI SEHINGGA DIARAHKAN**

(CLO yang tertera hanya sebagai rujukan)

**SULIT**

**SECTION A : 80 MARKS**  
**BAHAGIAN A : 80 MARKAH**

**INSTRUCTION:**

This section consists of **FOUR (4)** subjective questions. Answer **ALL** questions.

**ARAHAN :**

*Bahagian ini mengandungi **EMPAT (4)** soalan subjektif. Jawab **SEMUA** soalan.*

**QUESTION 1****SOALAN 1**

CLO1

- (a) List **TWO (2)** methods to generate alternating current.

*Senaraikan **DUA (2)** kaedah untuk menjana arus ulangalik..*

[4 marks]

[4 markah]

CLO1

- (b) Explain the alternating current (AC) waveform produced by a simple alternating current generator (one loop in 2-pole magnet).

*Terangkan bentuk gelombang arus ulang alik (AC) yang dihasilkan oleh penjana arus ulang alik (AC) ringkas (satu gelung dalam magnet 2 kutub).*

[6 marks]

[6 markah]

CLO1

- (c) An alternating current voltage is given by  $v = 75 \sin (200\pi t + 0.25)$  V. Calculate the peak-to-peak voltage value, mean voltage value, time period, frequency and the value of voltage when  $t = 8$  ms.

*Satu persamaan voltan arus ulang alik adalah  $v = 75 \sin (200\pi t + 0.25)$  volt.*

*Kirakan nilai puncak ke puncak, nilai voltan puncak, tempoh masa, frekuensi dan nilai voltan apabila  $t = 8$  ms.*

[10 marks]

[10 markah]

**QUESTION 2**  
**SOALAN 2**

CLO1

- (a) Express the voltage and current equation for Figure 1(a), Figure 1(b) and Figure 1(c).

*Nyatakan persamaan voltan dan arus bagi Rajah 1(a), Rajah 1(b) dan Rajah 1(c)*

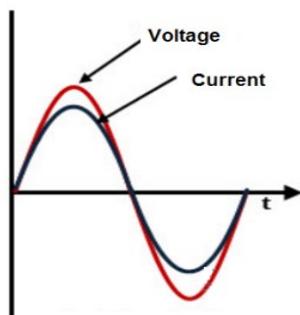


Figure 1(a) /  
Rajah 1(a)

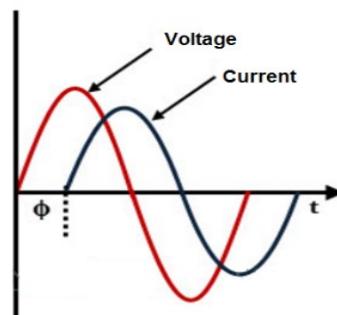


Figure 1(b) /  
Rajah 1(b)

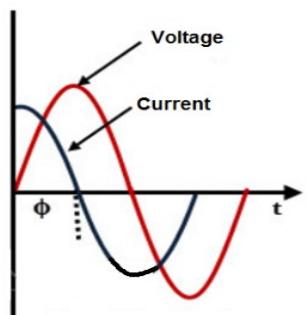


Figure 1(c) /  
Rajah 1(c)

[5 marks]  
[5 markah]

CLO1

- (b) Represent the active power( $P$ ),reactive power ( $Q$ ), and apparent power ( $S$ ) in the AC circuits using the power triangle and power formula.

*Wakilkan kuasa aktif ( $P$ ), kuasa reaktif ( $Q$ ) dan kuasa ketara ( $S$ ) dalam litar AC menggunakan segi tiga kuasa dan formula kuasa..*

[5 marks]  
[5 markah]

CLO1

- (c) A coil inductance of  $100\text{mH}$  is connected in series with a capacitance of  $10\mu\text{F}$  and a resistance of  $100\Omega$  across a  $240\text{V}$ , variable frequency supply. Calculate the resonant frequency, the current at resonance, voltages across inductor and capacitor at resonance and Q-factor of the circuit.

*Satu gegelung peraruh  $100mH$  disambungkan secara siri dengan pemuat  $10\mu F$  dan perintang  $100\Omega$  merintangi bekalan voltan  $240V$ , bekalan frekuensi boleh ubah. Kira frekuensi salun, arus ketika salun, voltan merintangi pearuh dan pemuat ketika salun dan faktor-Q dalam litar.*

[10 marks]

[10 markah]

### QUESTION 3 SOALAN 3

- CLO1 (a) List **FOUR (4)** types of power losses in a transformer.

*Senaraikan **EMPAT (4)** jenis kehilangan kuasa dalam pengubah.*

[4 marks]

[4 markah]

- CLO1 (b) Explain briefly about step-up and step-down transformer with the inclusion of mathematical equation of turns ratio for both transformers.

*Terangkan secara ringkas tentang pengubah langkah naik dan pengubah langkah turun dengan disertakan persamaan matematik bagi nisbah lilitan untuk kedua-dua pengubah.*

[6 marks]

[6 markah]

- CLO1 (c) A  $5kVA$  single phase transformer with a turns ratio  $10:1$  is fed from a  $2.5kV$  supply. By neglecting losses, calculate the full load secondary current, the load resistance and the primary current at full load  $kVA$ .

*Sebuah pengubah fasa tunggal  $5kVA$  mempunyai nisbah lilitan  $10:1$  disuap daripada bekalan  $2.5kV$ . Dengan mengabaikan kehilangan, kirakan arus sekunder beban penuh, rintangan beban dan arus primer pada beban penuh  $kVA$ .*

[10 marks]

[10 markah]

**QUESTION 4**  
**SOALAN 4**

- CLO1 (a) Express the resonant frequency equation for RLC series circuits.  
*Terbitkan persamaan frekuensi salun bagi litar siri RLC.* [5 marks]  
[5 markah]
- CLO1 (b) DELTA is known as mesh connection. Discuss the DELTA connection in the three-phase system.  
*DELTA dikenali sebagai sambungan sarang. Bincangkan sambungan DELTA di dalam sistem tiga fasa.* [5 marks]  
[5 markah]
- CLO1 (c) Three identical coils with  $15\Omega$  of resistance and  $0.05H$  of inductance are connected in STAR to a 415V, 50Hz, 3-phase supply. Calculate the line current, phase current, phase voltage and line voltage.  
*Tiga gegelung yang sama dengan setiap satu mempunyai rintangan  $15\Omega$  dan peraruh  $0.05H$  telah disambungkan dalam bentuk penyambungan bintang ke bekalan 415V, 50Hz, 3 fasa. Kirakan arus talian, arus fasa, voltan fasa dan voltan talian.* [10 marks]  
[10 markah]

**SECTION B : 20 MARKS****BAHAGIAN B :20 MARKAH****INSTRUCTION:**

This section consists of **ONE (1)** essay question. Answer the question.

**ARAHAN:**

*Bahagian ini mengandungi **SATU (1)** soalan eseai. Jawab soalan tersebut.*

**QUESTION 1****SOALAN 1**

- CLO1 A series of RLC circuit has the following values  $R=270\Omega$ ,  $C =2.5\mu F$  and  $L=750mH$ . If the circuit has maximum voltage, 60V and  $\omega =377$  with phase angle  $\Theta =0.6$  , calculate the inductive reactance ( $X_L$ ), capacitive reactance ( $X_C$ ), total impedance, maximum current, current at  $t= 3.0ms$  and actual power for circuit.

*Satu litar siri RLC mengandungi nilai  $R=250\Omega$ ,  $C =2.5\mu F$  and  $L=750mH$ . Sekiranya litar mempunyai nilai voltan maksima 60V,  $\omega =377$  dan beza sudut  $\Theta =0.6$  , kirakan regangan kearuanan ( $X_L$ ), regangan kemuatan ( $X_C$ ), jumlah galangan, nilai arus maksima, nilai arus seketika pada  $t=5.0ms$ , dan nilai power sebenar litar.*

[20 marks]

[20 markah]

**SOALAN TAMAT**

**SENARAI FORMULA**

$V_P = \sqrt{2} \times V_{rms}$	$v(t) = V_P \sin(\omega t \pm \theta)$	$X_L = 2\pi f L$
$I_P = \sqrt{2} \times I_{rms}$	$i(t) = I_P \sin(\omega t \pm \theta)$	$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$
$V_{PP} = 2V_P$	$Z_T = \sqrt{R^2 + X_{eq}^2}$ <i>if</i> $X_L > X_C$ ; $X_{eq} = X_L - X_C$ <i>if</i> $X_C > X_L$ ; $X_{eq} = X_C - X_L$	
$I_{PP} = 2I_P$	$S = IV$ $S = I^2 Z$	$I_T = \frac{V_S}{Z_T}$
$V_{rms} = \frac{V_P}{\sqrt{2}}$	$P = IV \cos \theta$ $P = I^2 R$	$\theta = \cos^{-1} PF$
$I_{rms} = \frac{I_p}{\sqrt{2}}$	$Q = IV \sin \theta$ $Q = I^2  X_C - X_L $	$\theta = \tan^{-1} \left( \frac{X_C - X_L}{R} \right)$ $\theta = \tan^{-1} \left( \frac{V_C - V_L}{V_S} \right)$
$V_{ave} = \frac{2V_p}{\pi}$	$I_T = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2}$	$\cos \theta = \frac{R}{Z}$
$I_{ave} = \frac{2I_p}{\pi}$	$Z_T = \frac{V_S}{I_T}$	$V_R = IR$
$T = \frac{1}{f}$ $T = \frac{2\pi}{\omega}$	$\theta = \tan^{-1} \left( \frac{I_C - I_L}{I_R} \right)$	$V_L = IX_L$
$f = \frac{1}{T}$ $f = \frac{\omega}{2\pi}$	$f_r = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$	$V_C = IX_C$
$Z_T = \sqrt{R^2 + X_{eq}^2} = \sqrt{R^2 + 0} = R$		$BW = f_H - f_L = \frac{f_r}{Q}$
$I_T = \frac{V_S}{R}$	$f_L = f_r - \frac{BW}{2}$	$f_L = f_r + \frac{BW}{2}$
$\theta = \cos^{-1} PF = \cos^{-1} 1 = 0^\circ$		$f_L = f_r + \frac{BW}{2}$

$\theta = \tan^{-1} \left( \frac{X_C - X_L}{R} \right) = \tan^{-1} \left( \frac{0}{R} \right) = 0^\circ$ $\theta = \tan^{-1} \left( \frac{V_C - V_L}{V_S} \right) = \tan^{-1} \left( \frac{0}{V_S} \right) = 0^\circ$	$Q = \frac{X_L}{R} = \frac{f_r}{BW}$	
$\cos \theta = \frac{R}{Z} = \frac{R}{R} = 1$	$\eta = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$	
$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	$V_2 = \frac{N_2}{N_1} \times V_1$ $V_2 = \frac{P_2}{I_2}$	
$Q = \frac{X_L}{R} = \frac{X_C}{R} = \frac{V_L}{V_S} = \frac{V_C}{V_S} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{f_r}{BW}$	$V_1 = \frac{N_1}{N_2} \times V_2$ $V_1 = \frac{P_1}{I_1}$	
$I_1 = \frac{N_2}{N_1} \times I_2$	$I_2 = \frac{V_2}{R_L}$ $S_1 = S_2$ $I_1 V_1 = I_2 V_2$	
$Z_P = \sqrt{R^2 + X_{eq}^2}$ <i>if</i> $X_L > X_C$ ; $X_{eq} = X_L - X_C$ <i>if</i> $X_C > X_L$ ; $X_{eq} = X_C - X_L$ $Z_P = \frac{V_P}{I_P}$	$P_1 = I_1 V_1$ $P_2 = I_2 V_2$ or $P_2 = I_2^2 R_L$ $P_1 = P_2$	
$V_L = V_{RY} = V_{YB} = V_{BR}$ $V_L = \sqrt{3} V_P$	$V_L = V_{RY} = V_{YB} = V_{BR}$ $V_L = V_P$	$S = 3 I_P V_P$ $S = \sqrt{3} I_L V_L$
$V_P = V_R = V_Y = V_B$ $V_P = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$	$V_P = V_L$	$P = 3 I_P V_P \cos \theta$ $P = \sqrt{3} I_L V_L \cos \theta$
$I_P = \frac{V_P}{Z_P}$ $I_P = I_L$		$I_P = \frac{V_P}{Z_P}$ $I_P = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$
$I_L = I_P$	$I_L = \sqrt{3} I_P$	