

SULIT



**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI**

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

**PEPERIKSAAN AKHIR
SESI JUN 2017**

DEE2023 : SEMICONDUCTOR DEVICES

**TARIKH : 22 OKTOBER 2017
MASA : 2.30 PETANG - 4.30 PETANG (2 JAM)**

Kertas ini mengandungi **SEBELAS (11)** halaman bercetak.

Bahagian A: Objektif (10 soalan)

Bahagian B: Struktur (4 soalan)

Bahagian C: Esei (2 soalan)

Dokumen sokongan yang disertakan: Tiada

JANGAN BUKA KERTAS SOALANINI SEHINGGA DIARAHKAN

(CLO yang tertera hanya sebagai rujukan)

SULIT

SECTION A: 10 MARKS
BAHAGIAN A: 10 MARKAH

INSTRUCTION:

This section consists of TEN (10) objective questions. Mark your answers in the OMR form provided.

ARAHAN:

Bahagian ini mengandungi SEPULUH (10) soalan objektif. Tandakan jawapan anda di dalam borang OMR yang disediakan.

- CLO1
C1
1. State the barrier potential of a silicon diode at room temperature.

Nyatakan nilai upaya sawar diod silikon pada suhu bilik.

- A. 0.3V
0.3V
- B. 0.7V
0.7V
- C. 1V
1V
- D. 2mV per degree Celsius
2mV per darjah Celsius

- CLO1
C2
2. Identify the cause of the depletion layer.

Kenal pasti punca yang menyebabkan lapisan susut.

- A. Doping
Pengedopan
- B. Recombination
Penggabungan semula
- C. Barrier potential
Upaya sawar
- D. Ions
Ion-ion

	SULIT	DEE2023: SEMICONDUCTOR DEVICES	SULIT	DEE2023: SEMICONDUCTOR DEVICES
CLO1 C1	3. A nonconducting diode occurs when _____ biased. <i>Diod tidak berpengaliran berlaku apabila dipincang _____.</i>		CLO2 C3	6. Choose the overall efficiency for Class C Amplifier. <i>Pilih kecekapan keseluruhan bagi Penguat Kelas C.</i>
	A. Forward <i>Ke depan</i>			A. 25% to 30% <i>25% kepada 30%</i>
	B. Inverse <i>Songsang</i>			B. 50% to 70% <i>50% kepada 70%</i>
	C. Poor <i>Buruk</i>			C. 70% to 80% <i>70% kepada 80%</i>
	D. Reverse <i>Balik</i>			D. Higher than 80% <i>Lebih daripada 80%</i>
CLO2 C3	4. Calculate the peak load voltage out of a bridge rectifier for a secondary of 15V rms. <i>Kirakan voltan beban puncak yang keluar dari penerus tetimbang untuk voltan sekunder sebanyak 15V ppgd.</i>		CLO1 C2	7. Positive feedback in amplifier occurs when the feedback signal is _____ with the input signal. <i>Maklum balas positif dalam penguat berlaku apabila isyarat maklum balas yang berada _____ dengan isyarat masukan.</i>
	A. 9.2V			A. in phase <i>dalam fasa</i>
	B. 15V			B. forward bias <i>pincang hadapan</i>
	C. 19.8V			C. out of phase <i>luar fasa</i>
	D. 24.3V			D. reverse bias <i>pincang songsang</i>
CLO1 C1	5. The three terminals of the Bipolar Junction Transistor (BJT) are base, _____ and _____. <i>Ketiga-tiga terminal asas (BJT) adalah terdiri daripada tapak, _____ dan _____.</i>		CLO1 C1	8. MOSFETs are available in one of these two types which are <i>MOSFET terdapat dalam dua jenis iaitu</i>
	A. anode, cathode <i>anod, katod</i>			A. Depletion and Advance <i>Penyusutan dan Kemajuan</i>
	B. source, drain <i>punca, salir</i>			B. Enhancement and Depletion <i>Peningkatan dan Penyusutan</i>
	C. collector, emitter <i>pengumpul, pemancar</i>			C. Linear and Non-Linear <i>Linear dan Tidak Linear</i>
	D. gate, collector <i>get, pengumpul</i>			D. Low and High <i>Rendah dan Tinggi</i>

SULIT

DEE2023: SEMICONDUCTOR DEVICES

- CLO1
C2
9. The maximum current for any JFET occurs when
Arus maksimum untuk JFET berlaku apabila

- A. $V_{GS} > 0$
- B. $V_{GS} < 0$
- C. $V_{GS} = 0$
- D. None of the above
Tiada satu pun di atas

- CLO1
C1
10. TRIAC has _____ terminals.

TRIAC mempunyai _____ terminal.

- A. 2 or 3
2 atau 3
- B. 2
- C. 3 or 4
3 atau 4
- D. 3

SULIT

DEE2023: SEMICONDUCTOR DEVICES

SECTION B: 60 MARKS
BAHAGIAN B: 60 MARKAH

INSTRUCTION:

This section consists of **FOUR (4)** structured questions. Answer **ALL** questions.

ARAHAJAN:

*Bahagian ini mengandungi **EMPAT (4)** soalan berstruktur. Jawab **SEMUA** soalan.*

QUESTION 1**SOALAN 1**

- CLO1
C1
(a) State **THREE (3)** characteristics of semiconductor.

*Nyatakan **TIGA (3)** kriteria bagi separuh pengalir.*

[3 marks]

[3 markah]

- CLO1
C2
(b) Explain how to produce N type semiconductor.

Bincangkan bagaimana separuh pengalir jenis N dapat dihasilkan.

[5 marks]

[5 markah]

- CLO2
C3
(c) Illustrate with suitable diagram, the condition of P-N junction in forward bias and reverse bias.

Ilustrasikan dengan gambarajah yang sesuai kepada simpang P-N semasa voltan pincang depan dan voltan pincang belakang.

[7 marks]

[7 markah]

CLO1
C1**QUESTION 2**
SOALAN 2

- (a) Draw the schematic symbol for Enhancement-mode N-Channel and P-Channel MOSFET.

Lukiskan simbol skematik bagi Enhancement-mode N-Channel dan P-Channel MOSFET.

[3 marks]

[3 markah]

CLO2
C2

- (b) Differentiate **FIVE (5)** characteristic between FET and BJT.

Bezakan LIMA (5) ciri di antara FET dan BJT.

[5 marks]

[5 markah]

CLO2
C3

- (c) Illustrate the NMOS circuit as switches (using open and closed switch).

Ilustrasikan litar NMOS sebagai suis (menggunakan suis terbuka dan tertutup).

[7 marks]

[7 markah]

CLO1
C2**SULIT**
QUESTION 3
SOALAN 3

- (a) Describe the types of feedback.

Terangkan jenis suap balik.

[3 marks]

[3 markah]

CLO2
C3

- (b) Illustrate **TWO (2)** methods of coupling multistage amplifier.

Lukiskan DUA(2) kaedah gandingan penguat berbilang berperingkat.

[6 marks]

[6 markah]

CLO2
C3

- (c) A multistage amplifier consists of three stages. The voltage gains of each stage are $A_{V1}=60$, $A_{V2} = 100$ and $A_{V3} =160$. Calculate the overall voltage gain in dB.

Sebuah penguat pembilang berperingkat mempunyai tiga peringkat. Gandaan voltan setiap peringkat adalah $A_{V1}=60$, $A_{V2} = 100$ dan $A_{V3} =160$. Kirakan gandaan voltan keseluruhan dalam dB.

[6 marks]

[6 markah]

QUESTION 4**SOALAN 4**

CLO1
C1 (a) Draw the schematic symbols of SCR, TRIAC and DIAC.

Lukis simbol skematik bagi SCR, TRIAC dan DIAC.

[3 marks]

[3 markah]

CLO1
C3 (b) Draw the complete IV characteristics curve of UJT.

Lukiskan lengkuk ciri-ciri IV yang lengkap bagi UJT.

[5 marks]

[5 markah]

CLO2
C3 (c) Sketch a lamp dimmer circuit with AC supply 220V using components R1 = 4.7K Ω , potentiometer VR1 = 100K Ω , C1 = 0.1uF, TRIAC, DIAC and lamp.

Lakarkan litar pemalap lampu dengan bekalan au 220V menggunakan komponen R1 = 4.7K Ω , meter upaya VR1 = 100K Ω , C1 = 0.1uF, TRIAC, DIAC dan lampu.

[7 marks]

[7 markah]

SECTION C: 30 MARKS**BAHAGIAN C: 30 MARKAH****INSTRUCTION:**

This section consists of TWO (2) essay questions. Answer ALL questions.

ARAHAN:

Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan eseai. Jawab SEMUA soalan.

QUESTION 1**SOALAN 1**

CLO2
C3

Referring to the circuit on Figure C1, given $V_{BB} = V_{CC} = 20V$, $R_{in} = 600K\Omega$, $R_L = 2K\Omega$ and $\beta = 200$ by assuming that a silicon is used. Calculate V_{be} , I_b , I_c , V_{ce} , saturation current and cut off voltage,

Merujuk kepada litar dalam Rajah C1, jika diberi $V_{BB} = V_{CC} = 20V$, $R_{in} = 600K\Omega$, $R_L = 22K\Omega$ dan $\beta = 200$ dengan menganggap transistor silicon digunakan. Kira V_{be} , I_b , I_c , V_{ce} , arus tenu dan voltan takat alih.

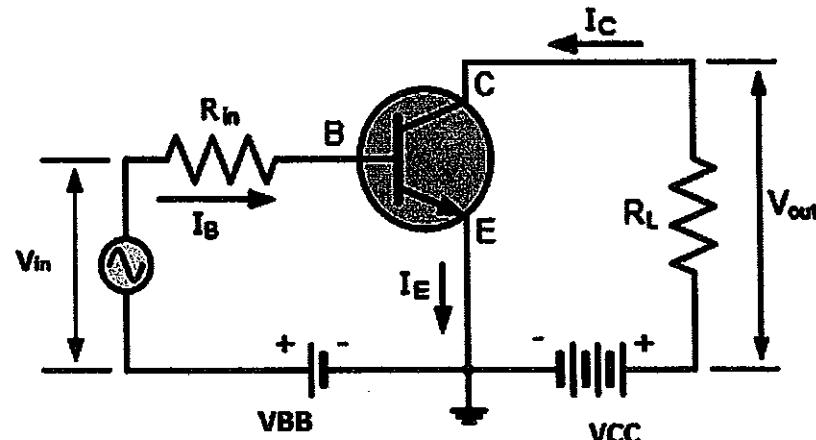


Figure C1 / Rajah C1

[15 marks]

[15 markah]

QUESTION 2**SOALAN 2**CLO2
C3

A Full Wave Rectifier Centre Tapped operated using two silicone diodes. Sketch the circuit and explain its operation. Draw the input and output voltages waveforms.
Satu Penerus Gelombang Penuh Sadap Tengah beroperasi menggunakan dua buah diod silikon .Lakarkan litar tersebut dan terangkan kendalian litar itu. Lukiskan gelombang masukan dan keluaran voltan.

[15 marks]

[15 markah]

SOALAN TAMAT