

**SULIT**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI  
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI**

**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN  
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI**

**JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIKAL**

**PEPERIKSAAN AKHIR  
SESI I : 2024/2025**

**DET40073: POWER ELECTRONICS**

---

**TARIKH : 7 DISEMBER 2024  
MASA : 8.30 PAGI – 10.30 PAGI (2 JAM)**

---

Kertas ini mengandungi **LAPAN (8)** halaman bercetak.

Bahagian A: Struktur (3 soalan)

Bahagian B: Esei(2 soalan)

Dokumen sokongan yang disertakan : Formula

---

**JANGAN BUKA KERTAS SOALANINI SEHINGGA DIARAHKAN**

(CLO yang tertera hanya sebagai rujukan)

**SULIT**

**SECTION A: 60 MARKS****BAHAGIAN A: 60 MARKAH****INSTRUCTION:**

This section consists of **THREE (3)** structured questions. Answer **ALL** questions.

**ARAHAN:**

*Bahagian ini mengandungi **TIGA (3)** soalan berstruktur. Jawab **SEMUA** soalan.*

**QUESTION 1****SOALAN 1**

- CLO1 (a) Compare SCR and TRIAC in terms of symbol, conduction mode and gate current.  
*Bandingkan SCR dan TRIAK dari segi symbol, mod pengaliran dan arus get.*

[5 marks]  
[5 markah]

- CLO1 (b) Explain the ohmic region and cut-off region in the I-V characteristic curve of Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) below.

*Terangkan Kawasan ohmic dan Kawasan cut-off dalam lenguk ciri I-V bagi IGBT.*

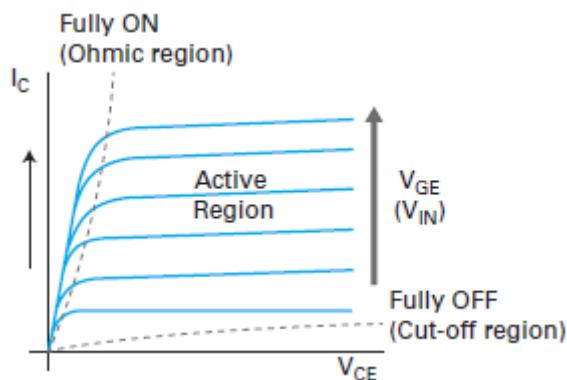


Figure A1(b) / Rajah A1(b)

[5 marks]  
[5 markah]

CLO1

- (c) A Single-Phase Half Wave Controlled Rectifier with resistive and inductive load in Figure A1(c) used to convert the input supply of 240V, 50Hz to 50 $\Omega$  resistive load and 10mH inductive load at a firing angle,  $\alpha$ ,  $\pi/3^\circ$  and extinction angle of  $\pi/6^\circ$ . Sketch the input voltage, output voltage, output current, and calculate the average output voltage  $V_{o(\text{avg})}$  and output current  $I_{o(\text{avg})}$ .

*Satu litar Penerus Terkawal Gelombang Sepuh Fasa Tunggal dengan beban rentangan dan aruhan dalam Rajah A1(c) digunakan bagi menukar bekalan masukan 240V, 50Hz untuk beban perintang 50  $\Omega$  dan beban aruhan 10mH pada sudut picuan,  $\alpha$ ,  $\pi/3^\circ$  dan sudut penghapusan,  $\beta$ ,  $\pi/6^\circ$ . Lukiskan voltan masukan, voltan keluaran, arus keluaran dan kirakan voltan keluaran purata dan arus keluaran purata.*

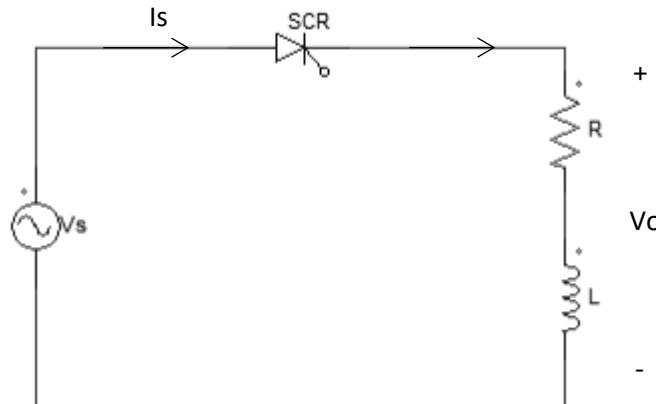
 $I_o$ 

Figure A1(c) / Rajah A1(c)

[10 marks]  
[10 markah]

## QUESTION 2

### SOALAN 2

CLO1

- (a) Discuss the differences between buck chopper and boost chopper.

*Bincangkan perbezaan antara pemenggal langkah turun dan pemenggal langkah naik.*

[5 marks]  
[5 markah]

CLO1

- (b) Explain the operation principle of the circuit diagram in Figure A2(b) below.  
*Terangkan prinsip operasi rajah litar dalam Rajah A2(b) di bawah.*

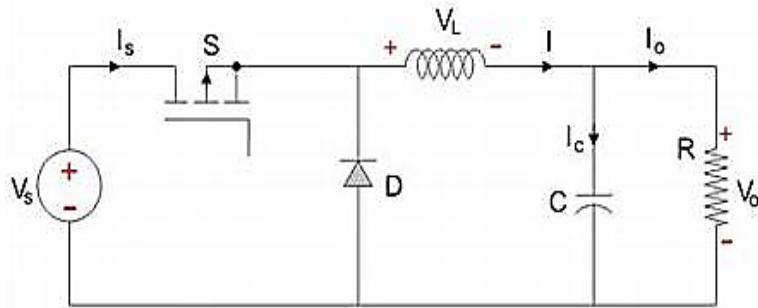


Figure A2(b) / Rajah A2(b)

[5 marks]  
[5 markah]

- CLO1 (c) The chopper in Figure A2(c) is operated at 50kHz with input voltage is 120V and the output voltage is 350V. Given that the value of  $L = 100\mu\text{H}$  and  $R = 50\Omega$ , calculate the value of duty cycle (D), conducting period ( $T_{on}$ ) and the maximum inductor current ( $I_{Lmax}$ ). Also calculate the value of output voltage ( $V_o$ ) if duty cycle is 30%.

*Pemenggal dalam Rajah A2(c) beroperasi pada 50kHz dengan voltan masukan 120V dan voltan keluaran 350V. Diberi nilai  $L = 100\mu\text{H}$  and  $R = 50\Omega$ , kirakan nilai kitar kerja (D), tempoh kendalian ( $T_{on}$ ) dan arus aruhan maksima ( $I_{Lmax}$ ). Juga kirakan nilai voltan keluaran ( $V_o$ ) jika kitar kerja ialah 30%.*

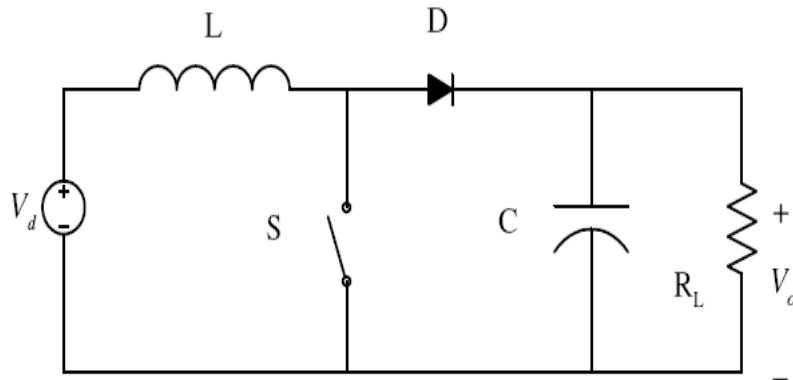


Figure A2(c) / Rajah A2(c)

[10 marks]  
[10 markah]

**QUESTION 3****SOALAN 3**

- CLO1 (a) A voltage source inverter or VSI is a device that converts unidirectional voltage waveform into a bidirectional voltage waveform. Compare **TWO (2)** differences switching schemes in VSI between pulse-width modulation (PWM) and square wave.

*Penyongsang punca voltan atau VSI ialah peranti yang menukarkan bentuk gelombang voltan satu arah kepada bentuk gelombang voltan dua arah. Bandingkan **DUA (2)** perbezaan skema pensuisan dalam VSI antara modulasi lebar denyut (PWM) dan gelombang persegi.*

[4 marks]  
[4 markah]

- CLO1 (b) Figure A3(b) shows the circuit diagram of the single-phase inverter with resistive load. Draw the output waveform of the inverter, then calculate the rms output voltage ( $V_{o,\text{rms}}$ ) and rms output current ( $I_{o,\text{rms}}$ ) if a given DC input voltage is 50V and the load resistance is  $25\Omega$ .

*Rajah A3(b) menunjukkan rajah litar bagi penyongsang satu fasa dengan beban perintang. Lukiskan gelombang keluaran bagi penyongsang tersebut dan kirakan voltan keluaran ( $V_{o,\text{ppkd}}$ ) dan arus keluaran ( $I_{o,\text{ppkd}}$ ) jika voltan masukan AT ialah 50V dan beban perintang ialah  $25\Omega$ .*

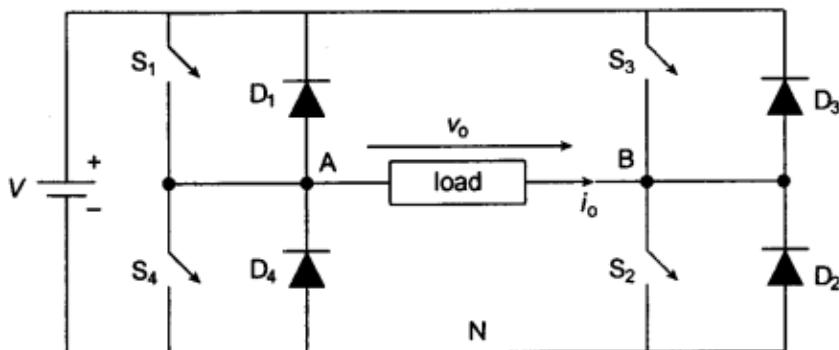


Figure A3(b) / Rajah A3(b)

[8 marks]  
[8 markah]

CLO1

- (c) Three phase bridge inverter as being show in Figure A3(c) is a combination of three single-phase inverters. Table A3(c) shows the operation of switches for three phase VSI  $120^\circ$  conduction mode. Complete the table by writing the value of  $V_{AN}$ ,  $V_{BN}$ ,  $V_{CN}$ ,  $V_{AB}$ ,  $V_{BC}$  and  $V_{CA}$ . Sketch the output waveform of  $V_{AN}$  and  $V_{AB}$

*Penyongsang tetimbang tiga fasa seperti yang ditunjukkan dalam Rajah A3(c) adalah gabungan tiga penyongsang fasa Tunggal. Jadual A3(c) menunjukkan operasi suis bagi mod pengaliran  $120^\circ$  VSI tiga fasa. Lengkapkan jadual tersebut dengan menuliskan nilai bagi  $V_{AN}$ ,  $V_{BN}$ ,  $V_{CN}$ ,  $V_{AB}$ ,  $V_{BC}$  and  $V_{CA}$ . Lakarkan gelombang keluaran bagi  $V_{AN}$  dan  $V_{AB}$ .*

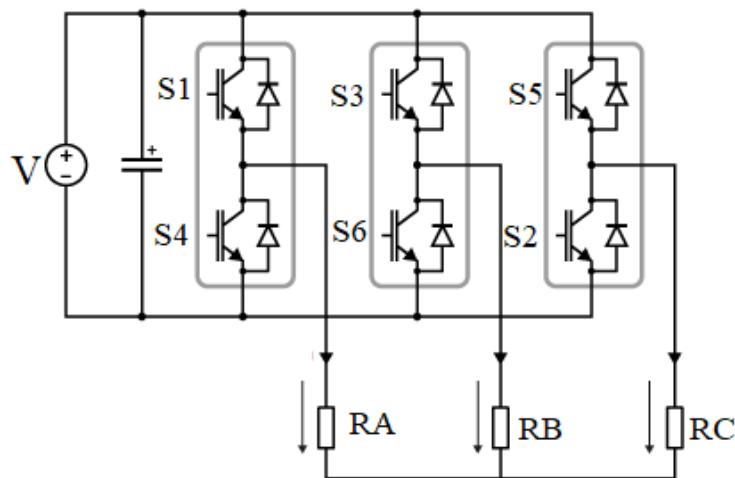


Figure A3 (c) / Rajah A3 (c)

PERIOD	S1	S2	S3	S4	S5	S6	$V_{AN}$	$V_{BN}$	$V_{CN}$	$V_{AB}$	$V_{BC}$	$V_{CA}$
0-60	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON						
60-120	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF						
120-180	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF						
180-240	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF						
240-300	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF						
300-360	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON						

Table A3(c) / Jadual A3(c)

[8 marks]  
[8 markah]

**SECTION B: 40 MARKS****BAHAGIAN B: 40 MARKAH****INSTRUCTION:**

This section consists of **TWO (2)** essay question. Answer **ALL** questions.

**ARAHAN:**

*Bahagian ini mengandungi **DUA (2)** soalan eseи. Jawab **SEMUA** soalan.*

CLO1

**QUESTION 1****SOALAN 1**

A single-phase full wave controlled bridge rectifier has an input voltage of 240V, 50Hz with a RL load value of  $50\Omega$  and 5mH respectively. Illustrate the circuit diagram, waveforms of input voltage, output voltage and output current if given firing angle,  $\alpha$  is  $60^\circ$  and extinction angle,  $\beta$  is  $45^\circ$ . Also, calculate the value of average output voltage,  $V_{o(\text{avg})}$ . If a freewheeling diode (FWD) is connected parallel to the load, sketch the output voltage, and output current waveforms. Then calculate the new average output voltage,  $V_{o(\text{avg})}$ . Finally analyze the effect of adding FWD in the rectifier circuit.

*Penerus tetimbang fasa tunggal terkawal gelombang penuh mempunyai voltan masukan 240V, 50Hz dengan nilai beban RL masing-masing  $50\Omega$  dan 5mH. Ilustrasikan litar, bentuk gelombang voltan masukan, voltan keluaran dan arus keluaran jika diberi sudut picuan,  $\alpha$  ialah  $60^\circ$  dan sudut penghapusan,  $\beta$  is  $45^\circ$ . Juga, kirakan nilai voltan keluaran purata  $V_o(\text{avg})$ . Jika satu diode meroda bebas disambungkan secara selari dengan beban, lakarkan bentuk gelombang voltan keluaran dan arus keluaran. Kemudian kirakan voltan keluaran purata  $V_o(\text{avg})$  yang baru. Akhir sekali, Analisa kesan penambahan diod meroda bebas dalam litar penerus tersebut.*

[20 marks]  
[20 markah]

CLO1

**QUESTION 2*****SOALAN 2***

A Single-Phase Bidirectional Controller operates using phase angle control. Given the voltage supply is 240V, 50Hz and the load, R is  $50\Omega$ . Draw the input waveform, output voltage waveform and switches gating signal waveforms if the switches used is delayed at  $\alpha = 60^\circ$ . Then, with the aid of circuit diagram, explain the operation principle of the controller. Finally, calculate the output power produced at load.

*Sebuah Pengawal Dwiarah satu fasa beroperasi menggunakan teknik kawalan sudut fasa. Diberi, voltan bekalan ialah 240V, 50Hz dan beban R ialah  $50\Omega$ . Lukiskan bentuk gelombang voltan masukan, gelombang voltan keluaran dan gelombang isyarat get jika suis-suis yang digunakan dilambatkan pada  $\alpha = 60^\circ$ . Kemudian, dengan bantuan gambarajah litar, terangkan prinsip operasi bagi pengawal. Akhirnya, kirakan kuasa keluaran yang dihasilkan pada beban.*

[20 marks]  
[20 markah]

**SOALAN TAMAT**

## FORMULA

$V_{o(\text{avg})} = \frac{V_m}{\pi}$	$V_{o(\text{rms})} = \frac{V_m}{2}$
$V_{o(\text{avg})} = \frac{V_m}{2\pi}(1 - \cos\beta)$	$V_{o(\text{rms})} = \frac{V_m}{2} \sqrt{\left(\frac{\beta}{\pi} - \frac{\sin 2\beta}{2\pi}\right)}$
$V_{o(\text{avg})} = \frac{V_m}{2\pi}(1 + \cos \alpha)$	$V_{o(\text{rms})} = \frac{V_m}{2} \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}}$
$V_{o(\text{avg})} = \frac{V_m}{2\pi}(\cos \alpha - \cos \beta)$	$V_{o(\text{rms})} = \frac{V_m}{2} \sqrt{\left[\frac{\beta}{\pi} - \frac{\alpha}{\pi} - \frac{\sin(2\beta)}{2\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}\right]}$
$V_{o(\text{avg})} = \frac{2V_m}{\pi}$	$V_{o(\text{rms})} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$
$V_{o(\text{avg})} = \frac{V_m}{\pi}(1 + \cos \alpha)$	$V_{o(\text{rms})} = V_m \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{\alpha}{2\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{4\pi}}$
$V_{o(\text{avg})} = \frac{V_m}{\pi}(\cos \alpha - \cos \beta)$	$V_{o(\text{avg})} = \frac{2V_m \cos \alpha}{\pi}$
$V_{o(\text{avg})} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} V_m$	$V_{o(\text{rms})} = \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi} \left[ \beta - \alpha - \frac{\sin(2\beta)}{2} + \frac{\sin(2\alpha)}{2} \right]}$
$V_{o(\text{avg})} = \frac{3\sqrt{3} V_m \cos \alpha}{2\pi}$	$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$
$I_{L\max} = V_o \left[ \frac{1}{R} + \frac{(1-D)}{2Lf} \right]$	$I_{L\min} = V_o \left[ \frac{1}{R} - \frac{(1-D)}{2Lf} \right]$
$I_{L\max} = \frac{V_s}{(1-D)^2 R} + \left[ \frac{V_s}{2L} DT \right]$	$I_{L\min} = \frac{V_s}{(1-D)^2 R} - \left[ \frac{V_s}{2L} DT \right]$
$L_{\min} = \frac{(1-D)R}{2f}$	$\Delta V_o = \frac{V_o (1-D)}{8LCf^2}$
$L_{\min} = \frac{D(1-D)^2 R}{2f}$	$\Delta V_o = \frac{V_o D}{RCf}$
$V_{o(\text{rms})} = V_s \sqrt{\frac{1}{2\pi} \left[ 2\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right]}$	$V_{o(\text{rms})} = V_s \sqrt{\frac{1}{\pi} \left[ \pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right]}$