

SULIT



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI**

**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI**

JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

PEPERIKSAAN AKHIR

SESI II : 2024/2025

DJJ20053 : ELECTRICAL TECHNOLOGY

TARIKH : 24 MEI 2025

MASA : 8.30 PAGI - 10.30 PAGI (2 JAM)

Kertas ini mengandungi **SEPULUH (10)** halaman bercetak.

Struktur (4 soalan)

Dokumen sokongan yang disertakan : Formula

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIARAHKAN

(CLO yang tertera hanya sebagai rujukan)

SULIT

INSTRUCTION:

This section consists of **FOUR (4)** structured questions. Answer **ALL** questions.

ARAHAN:

*Bahagian ini mengandungi **EMPAT (4)** soalan berstruktur. Jawab semua soalan.*

QUESTION 1**SOALAN 1**

CLO1

- (a) Electricity refers to energy derived from charged particles. State the symbol and units for the electrical quantities listed below:

Elektrik merujuk kepada tenaga yang diperoleh daripada zarah bercas. Nyatakan simbol dan unit bagi kuantiti elektrik yang disenaraikan di bawah:

- i. Electromotive force
Daya Gerak Elektrik

[2 marks]

[2 markah]

- ii. Electrical charge
Caj Elektrik

[2 marks]

[2 markah]

- iii. Current
Arus

[2 marks]

[2 markah]

CLO2

(b)

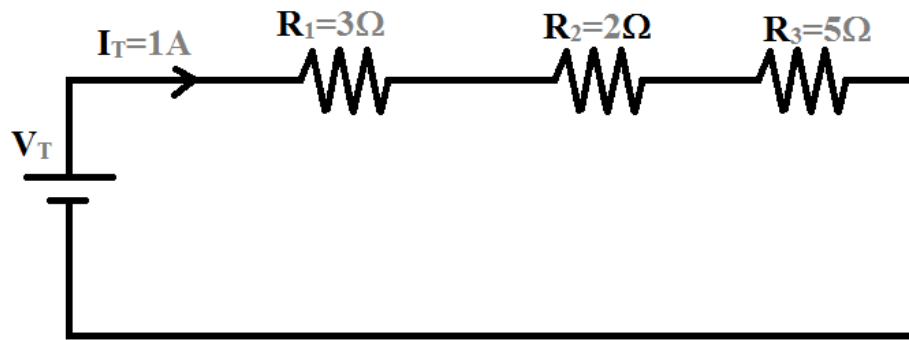


Figure 1(b) / Rajah 1(b)

Referring to Figure 1(b), state the value of:

Berdasarkan Rajah 1(b), nyatakan nilai bagi:

- i. Total resistance, R_T
Jumlah rintangan, R_T

[2 marks]

[2 markah]

- ii. Total voltage, V_T
Jumlah Voltan, V_T

[3 marks]

[3 markah]

- iii. Voltage drops across R_3 by using the voltage divider law


Penurunan voltan pada perintang R_3 menurut hukum pembahagi voltan

[3 marks]

[3 markah]

CLO3

(c)

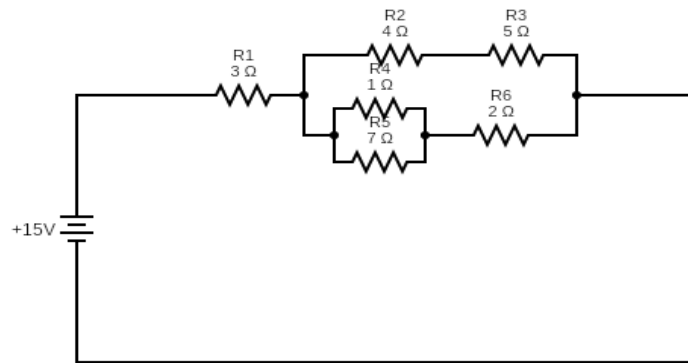Figure 1(c) / *Rajah 1(c)*

Referring to Figure 1(c), calculate:

Berdasarkan Rajah 1(c), kirakan.

- i. Resistance on R_{23}
Rintangan pada R_{23}

[2 marks]
[2 markah]
- ii. Resistance on R_{45}
Rintangan pada R_{45}

[2 marks]
[2 markah]
- iii. Resistance on R_{456}
Rintangan pada R_{456}

[2 marks]
[2 markah]
- iv. Total resistance, R_T
Jumlah rintangan, R_T

[4 marks]
[4 markah]
- v. Total current, I_T
Jumlah arus, I_T

[1 marks]
[1 markah]

QUESTION 2**SOALAN 2**

CLO1

- (a) An inductor is a spiral coil of wire that generates a magnetic field when current flows through it.

Pearuh ialah gegelung lingkaran dawai yang menghasilkan medan magnet apabila arus mengalir melaluinya.

- i. State the symbol and unit of an inductance

Nyatakan simbol dan unit bagi kearuhan

[2 marks]

[2 markah]

- ii. Describe **TWO (2)** effects of an inductor as an electrical device

Jelaskan DUA (2) kesan peraruh sebagai peralatan elektrik

[4 marks]

[4 markah]

CLO2

(b)

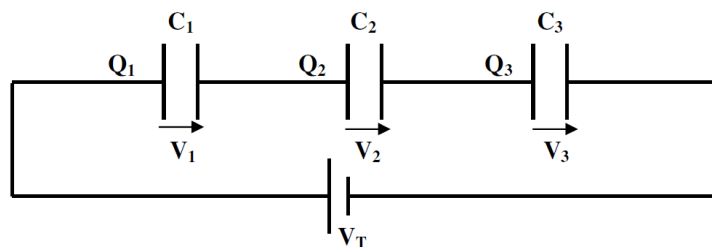


Figure 2(b) / Rajah 2(b)

Three capacitors ($C_1=3 \mu\text{F}$, $C_2=2 \mu\text{F}$ and $C_3=1 \mu\text{F}$) are connected in series with the supplied voltage of $V_T=10\text{V}$ as shown in Figure 2(b), state the value of:

Tiga Kapasitor ($C_1=3 \mu\text{F}$, $C_2=2 \mu\text{F}$ dan $C_3=1 \mu\text{F}$) disambung secara siri dengan voltan yang dibekalkan $V_T=10\text{V}$ seperti dalam Rajah 2(b), Nyatakan nilai bagi:

- i. Total capacitance, C_T

Jumlah kemuatan, C_T

[3 marks]

[3 markah]

- ii. The value of charge at C_2 , Q_2

Nilai cas pada C_2 , Q_2

[4 marks]

[4 markah]

CLO2

- (c) Three impedances in electrical circuit supplies with 415 V, 50 Hz, and connected in a STAR configuration are resistance ($R=30\ \Omega$), capacitance ($C=30\ \mu\text{F}$), and inductance ($L=0.5\ \text{H}$). Calculate:

Tiga galangan dengan bekalan litar elektrik 415 V, 50 Hz, dan disambungkan dalam konfigurasi STAR dengan rintangan ($R=30\ \Omega$), kemuatan ($C=30\ \mu\text{F}$), dan kearuhan ($L=0.5\ \text{H}$). Kirakan:

- i. Inductance reactance, X_L

Regangan berkearuhan, X_L

[3 marks]

[3 markah]

- ii. Capacitance reactance, X_C

Regangan berkemuatan, X_C

[3 marks]

[3 markah]

- iii. Impedance, Z

Galangan, Z

[3 marks]

[3 markah]

- iv. Phase angle, Θ

Sudut fasa, Θ

[3 marks]

[3 markah]

QUESTION 3**SOALAN 3**

CLO1

- (a) The fundamentals of electromagnetics involve the relationship between current flow in conductors, electromagnetic strength, and magnetic characteristics. List:

Asas elektromagnet melibatkan hubungan antara aliran arus dalam konduktor, kekuatan elektromagnet, dan ciri magnet. Senaraikan:

- i. **TWO (2)** types of magnets

DUA (2) jenis magnet

[2 marks]

[2 markah]

- ii. **FOUR (4)** factors that influence electromagnetic strength

EMPAT (4) faktor yang mempengaruhi kekuatan electromagnet

[4 marks]

[4 markah]

CLO2

- (b) Express the value of the flux density in a circular magnetic field with a given radius of 3cm having a flux of 3mWb.

Nyatakan nilai bagi ketumpatan fluks dalam medan magnet sebuah bulatan dengan jejari 3 cm yang mempunyai fluks sebanyak 3mWb.

[8 marks]

[8 markah]

CLO2

(c) A coil with 330 turns is wound uniformly on a brass ring core. The core has ring length of 0.03m and a uniform cross-sectional area of 0.002m^2 . If the current through the coil is 0.5 A. Calculate:

Satu gegelung dililit secara seragam sebanyak 330 lilitan pada teras gegelang tembaga. Teras tersebut mempunyai ukurlilit sebanyak 0.03m dan luas keratan rentas seragam adalah sebanyak 0.002m^2 . Jika arus yang mengalir di dalam gegelung adalah 0.5 A. Kirakan:

- i. Diameter of the ring core, d
Diameter teras gegelang, d

[2 marks]

[2 markah]

- ii. Magnetic field strength, H
Kekuatan medan magnet, H

[2 marks]

[2 markah]

- iii. Magnetic flux density, B
Ketumpatan medan magnet, B

[3 marks]

[3 markah]

- iv. Magnetic flux, Φ
Fluks magnet, Φ

[2 marks]

[2 markah]

- v. Reluctance, S
Engganan medan magnet, S

[2 marks]

[2 markah]

QUESTION 4**SOALAN 4**

- CLO1 (a) Describe briefly **TWO (2)** basic parts of AC motor.
*Terangkan secara ringkas **DUA (2)** bahagian asas motor AC.*
- [6 marks]
[6 markah]
- CLO2 (b) A 6-pole, single phase, 50 Hz induction motor runs at 750 rev/min at full load, state the value of:
Sebuah motor aruhan satu fasa mempunyai 6 kutub, 50 Hz bergerak dengan kelajuan 750 psm pada beban penuh, nyatakan nilai bagi:
- i. Synchronous speed, N_s
Kelajuan segerak, N_s .
- [2 marks]
[2 markah]
- ii. Slip, S
Gelinciran, S
- [3 marks]
[3 markah]
- iii. Frequency of the rotor, f_r
Rotor frekuensi, f_r
- [2 marks]
[2 markah]

CLO2

- (c) On full load, a 400 kVA transformer with 10000 V/510 V and 50 Hz has a copper loss of 7.5 kW. If the core loss is 2.3 kW and the lagging power factor is 0.91, calculate the efficiency on:

Pada beban penuh, pengubah 400 kVA dengan 10000V/510V dan 50 Hz mempunyai kehilangan kuprum sebanyak 7.5 kW. Jika kehilangan teras ialah 2.3 kW dan faktor kuasa ketinggalan ialah 0.91, hitung kecekapan pada:

- i. Full load

Beban penuh

[6 marks]

[6 markah]

- ii. Half load

Beban separuh

[6 marks]

[6 markah]

SOALAN TAMAT

DJJ20053 – ELECTRICAL TECHNOLOGY

FORMULA

INTRODUCTION TO ELECTRICAL CIRCUITS $R = \frac{\rho l}{A} \quad C = \frac{Q}{V}$ $V = IR \quad P = IV$ $E = Pt$	ALTERNATING CURRENT CIRCUIT	AC MACHINES $N_s = \frac{120f}{P} \quad \%S = \frac{N_s - N_r}{N_s} \times 100$ $Nr = N_s(1 - S) \quad fr = Sf$ $E = 2.22 K_d K_p f \theta Z$
SERIES $V_T = V_1 + V_2 + \dots + V_n$ $I_T = I_1 = I_2 = \dots = I_n$ $R_T = R_1 + R_2 + \dots + R_n$ $L_T = L_1 + L_2 + \dots + L_n$ $\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$ $V_X = \frac{R_X}{R_T} V_T$	RL CIRCUIT $I = \frac{V}{Z}$ $V_L = IX_L$ $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$ $\theta = \tan^{-1} \left[\frac{X_L}{R} \right]$ $\cos \theta = \frac{R}{Z}$	TRANSFORMER $\frac{V_P}{V_S} = \frac{N_P}{N_S} = \frac{I_S}{I_P} \quad E_1 = 4.44 f N_1 \Phi_m$ $E_2 = 4.44 f N_2 \Phi_m$ Complex Power, $S(VA) = VI$ Actual Power, $P(W) = VI \cos \theta$ Re active Power, $Q(VAR) = VI \sin \theta$ $I = \frac{\text{Power}}{\text{Voltage}}$ Power losses = Core lossess + $I_P^2 R_P + I_S^2 R_S$ Output Power = Power $\times$ power factor Input Power = Output power + powerlosses $\text{Efficiency, } \% \eta = \frac{\text{output power}}{\text{input power}} \times 100$
PARALLEL $V_T = V_1 = V_2 = \dots = V_n$ $I_T = I_1 + I_2 + \dots + I_n$ $\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$ $\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}$ $C_T = C_1 + C_2 + \dots + C_n$ $I_X = \frac{R_T}{R_X} I_T$	RC CIRCUIT $I = \frac{V}{Z}$ $V_C = IX_C$ $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$ $\theta = \tan^{-1} \left[\frac{X_C}{R} \right]$ $\cos \theta = \frac{R}{Z}$	ELECTROMAGNET $H = \frac{Fm}{l} = \frac{NI}{l}$ $B = \frac{\Phi}{A}$ $B = \mu H$ $\mu = \mu_o \mu_r$ $S = \frac{Fm}{\Phi} = \frac{l}{\mu A}$
	RLC CIRCUIT $I = \frac{V}{Z}$ $V_L = IX_L \quad V_C = IX_C \quad V_R = IR$ $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ $\theta = \tan^{-1} \left[\frac{X_L - X_C}{R} \right]$ $\cos \theta = \frac{R}{Z}$	