

**SECTION A : 20 MARKS**  
**BAHAGIAN A : 20 MARKAH**

**SULIT**

**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN**  
**JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA**

**JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK****PEPERIKSAAN AKHIR****SESI JUN 2013****EE201 : SEMICONDUCTOR DEVICES****TARIKH : 31 OKTOBER 2013****TEMPOH : 2 JAM (11.15 AM – 1.15 PM)**

Kertas ini mengandungi **EMPAT BELAS (14)** halaman bercetak.

Bahagian A: Objektif (20 soalan)

Bahagian B: Struktur (10 soalan)

Bahagian C: Esei (2 soalan)

Dokumen sokongan yang disertakan : Tiada

**JANGAN BUKA KERTAS SOALANINI SEHINGGA DIARAHKAN**

(CLO yang tertera hanya sebagai rujukan)

**SULIT**CLO1  
C1CLO1  
C2CLO1  
C2

1. The following materials are semiconductor **EXCEPT**  
*Bahan-bahan berikut adalah separa pengalir **KECUALI***

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| A. silicon / silicon.. | C. germanium/ germanium. |
| B. carbon./carbon.     | D. aluminium /aluminium  |

2. The purpose of a pentavalent impurity is to  
*Kegunaan bendasing ‘pentavalent’ adalah untuk*

- |   |
|---|
| A. increase the number of free electrons<br><i>meningkatkan bilangan elektron bebas</i> |
| B. increase the number of holes.<br><i>meningkatkan bilangan lubang</i>                 |
| C. reduce the conductivity of silicon<br><i>mengurangkan pengoperasian silicon</i>      |
| D. create minority carrier<br><i>membentuk pembawa minoriti</i>                         |

3. If the forward current in a diode is increased, the diode voltage will  
*Jika arus mengalir ketika dipincang hadapan, voltan diod akan*

- |   |
|---|
| A. decrease/ <i>menurun</i>                     |
| B. increase/ <i>meningkat</i>                   |
| C. not change/ <i>tidak berubah</i>             |
| D. none of above / <i>tidak seperti di atas</i> |

CLO1  
C2

4. Select the statement which does not show the diode application in electronic circuit.


*Pilih pernyatan yang tidak menunjukkan aplikasi diod dalam litar elektronik.*

- A. Diode as clipper/*Diod sebagai penghad*
- B. Diode as clamper/*Diod sebagai pengapit*
- C. Diode as rectifier/*Diod sebagai penerus*
- D. Diode as amplifier/*diod sebagai penguat*

CLO1  
C1

5. Based on Figure A5 below, name A terminal.

*Berdasarkan pada Rajah A5, namakan terminal A.*

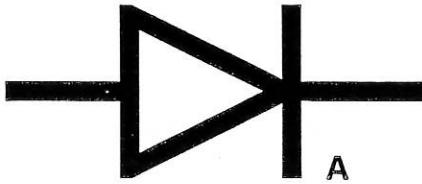

**Figure A5/ Rajah A5**

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| A. Cathode/ Katod | C. Gate/Get      |
| B. Anode/Anod     | D. Source/Sumber |

CLO2  
C1

6. Name the diode that produces a small amount of light when it is forward biased.

*Namakan diod yang menghasilkan cahaya dalam jumlah yang sedikit apabila dipincang hadapan.*

- A. LDR
- B. LED
- C. LCR
- D. LCD

CLO1  
C1

7. A transistor will be switched on when

*Sebuah transistor akan dihidupkan suis apabila*

- A. emitter and base junction is reverse-biased. collector and case junction is forward- biased  
*Simpang pemancar dan tapak dipincang songsang.Simpang pemungut dan tapak dipincang hadapan.*
- B. emitter and base junction is forward -biased. collector and base junction is forward- biased.  
*Simpang pemancar dan tapak dipincang hadapan.Simpang pemungut dan tapak dipincang hadapan.*
- C. collector and base junction is reverse-biased. emitter and base junction is forward –biased.  
*Simpang pemungut dan tapak dipincang songsang.Simpang pemancar dan tapak dipincang hadapan.*
- D. collector and base junction is reverse-biased. emitter and base junction is reverse-biased.  
*Simpang pemungut dan tapak dipincang songsang.Simpang pemancar dan tapak dipincang songsang.*

CLO1  
C2

8. When a transistor operating in cutoff and saturation region, it will acts like

*Apabila sebuah transistor beroperasi di kawasan “cutoff” dan “saturation”, ia akan bertindak seperti*

- A. a linear amplifier/*Penguat linear*
- B. a switch/*Suis*
- C. a variable capacitor/*Pemuat boleh ubah*
- D. a variable resistor/*Perintang boleh ubah*

CLO1  
C19. The symbol  $h_{fe}$  is similar to:*Simbol  $h_{fe}$  adalah sama dengan simbol bagi :*

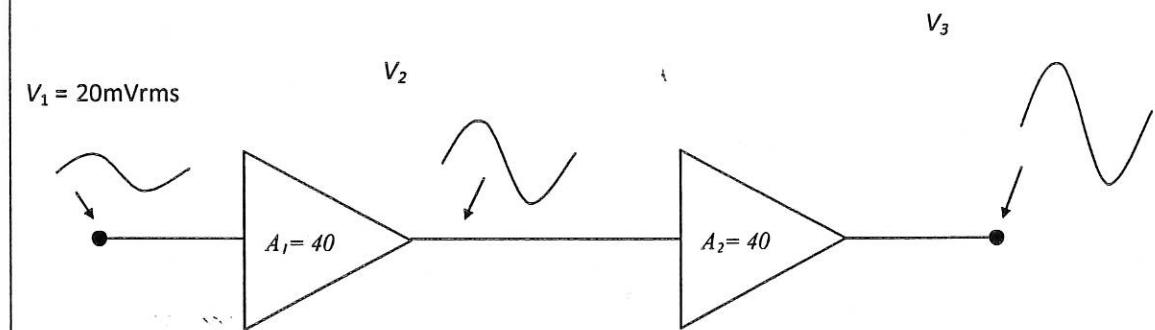
- A.  $\beta_{DC}$
- B.  $\alpha_{DC}$
- C. hi-fi
- D.  $\beta_{AC}$

CLO1  
C310. Choose the **BEST** answer to describe Common Emitter Amplifier.*Pilih jawapan yang **TERBAIK** untuk menerangkan tentang penguat pengeluar sepunya.*

- A. The Emitter terminal is common to both input and output circuit  
*Terminal pengeluar adalah sepunya dengan kedua-dua litar masukan dan keluaran*
- B. The Collector terminal is common to both input and output circuit  
*Terminal pemungut adalah sepunya dengan kedua-dua litar masukan dan keluaran*
- C. The Base terminal is common to both input and output circuit  
*Terminal tapak adalah sepunya dengan kedua-dua litar masukan dan keluaran*
- D. The Base terminal is grounded  
*Terminal tapak dibumikan*

CLO2  
C311. Figure A11 shows two stages of amplifier connected in cascade. Calculate the output at the second stage ( $V_3$ ) if the input to the first stage is 20Vrms and that the voltage gain of each stage is  $A_1 = A_2 = 40$ .

*Rajah A11 menunjukkan dua peringkat penguat disambung secara lata. Kira keluaran pada peringkat kedua ( $V_3$ ) jika masukan kepada peringkat pertama adalah 20Vrms dan gandaan voltan setiap peringkat adalah  $A_1 = A_2 = 40$ .*

**Figure A11 / Rajah A11**CLO1  
C2

- A. 800mVrms
- B. 1600Vrms
- C. 32Vrms
- D. 3200Vrms

12. Give the definition of feedback.  
*Berikan maksud suap balik.*

- A. One in fraction of the amplifier output is fed back to the input circuit.  
*Salah satu dalam pecahan keluaran penguat yang disuapbalik kepada litar masukan.*
- B. Supply voltage to the input of amplifier.  
*Membekalkan voltan ke masukan penguat.*
- C. Increases sharply with a decrease in applied voltage  
*Meningkat secara mendadak dengan pengurangan voltan yang dibekalkan*
- D. Make the connection between the circuit.  
*Membuat sambungan antara litar.*

CLO2  
C3

13. Choose the statements which describe about RC coupled amplifier?

*Antara pernyataan di bawah, yang mana kah menerangkan tentang penguat gandingan RC.*

- I. The various stages are DC isolated. This feature facilities the biasing of individual stages.  
*Tahap yang berbeza dipinggirkan. Ini kemudahan pincangan tahap individu.*
- II. The various stages can be similar. Hence the design of the amplifier is simplified.  
*Pelbagai peringkat boleh menjadi serupa. Oleh itu, reka bentuk penguat dipermudahkan.*
- III. The coupling capacitors influence the responses of the amplifier.  
*Kapasitor gandingan mempengaruhi jawapan penguat.*
- IV. Coupled to the input of the next stage through the inductor.  
*Bersama input peringkat seterusnya melalui pengaruh*

- A. I, II and III
- B. I and IV
- C. II and III
- D. I, II, III and IV

CLO1  
C3

14. Direct coupling configuration is a part of multistage amplifier, if the output of the first stage is

*Konfigurasi gandingan langsung adalah salah satu bahagian daripada penguat berbilang, ia apabila keluaran bahagian pertama*

- A. coupled to the input of the next stage through the capacitor and resistive  
*digandingkan dengan masukan peringkat seterusnya melalui kapasitor dan perintang*
- B. coupled to the input of the next stage through an impedance matching transformer  
*digandingkan dengan masukan peringkat seterusnya melalui pengubah rintangan yang sesuai*
- C. directly connected to input of the next stage  
*Disambungkan terus kepada masukan peringkat seterusnya*
- D. coupled to the input of the next stage through the inductor  
*digandingkan dengan masukan peringkat seterusnya melalui peraruh.*

CLO1  
C115. The gate – source terminal of a JFET should be  
*Terminal Get-Sumber bagi JFET adalah*

- A. forward-biased  
*pincang hadapan*
- B. reversed-biased  
*pincang songsang*
- C. either forward or reverse biased  
*samada pincang hadapan atau songssang*
- D. none of above  
*tiada seperti di atas*

CLO1  
C116. Choose the JFET amplifier which is known as a source follower.  
*Pilih JFET yang dikenali sebagai pengikut punca.*

- A. The common-source amplifier  
*Penguat punca sepunya*
- B. The common-gate amplifier  
*Penguat get sepunya*
- C. The common-drain amplifier  
*Penguat parit sepunya*
- D. The common-channel amplifier  
*Penguat saluran sepunya*

CLO1  
C1

17. In JFET, electric charge flow through a semiconducting channel between \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_ terminal.

*Di dalam JFET, cas elektrik yang mengalir melalui saluran bahan separuh pengalir akan melalui terminal \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_.*

- A. source, drain  
*sumber, salir*
- B. gate , source  
*get, sumber*

- C. gate, drain  
*get, salir*
- D. source, gate  
*sumber, get*

CLO1  
C1

18. The SCR can be triggered by a pulse at the \_\_\_\_\_.  
*SCR boleh dipicu melalui denyut pada \_\_\_\_\_.*

- A. gate / *get*
- B. anode / *anod*
- C. cathode / *katod*
- D. none of the above / *tidak seperti diatas*

CLO2  
C1

19. The followings are the function of TRIAC EXCEPT .....  
*Berikut adalah fungsi TRIAC KECUALI*

- A. lamp dimmer  
*pemalap lampu*
- B. motor speed control  
*kawalan kelajuan motor*
- C. phase power control  
*kawalan kuasa fasa*
- D. component trigger  
*pemacu komponen*

CLO2  
C1

20. Below are THREE (3) applications for Unijunction Transistor (UJT) EXCEPT .....  
*Berikut adalah TIGA (3) kegunaan untuk Unijunction Transistor (UJT) KECUALI.....*

- A. timer circuit  
*litar pemasa.*
- B. phase control  
*kawalan fasa*
- C. signal generator circuit  
*litar penjanaan isyarat.*
- D. voltage regulator  
*pengatur voltan*

**SECTION B : 30 MARKS**  
**BAHAGIAN B : 30 MARKAH**

**INSTRUCTION:**

This section consists of TEN (10) structured questions. Answer **ALL** questions.

**ARAHAH:**

*Bahagian ini mengandungi SEPULUH (10) soalan berstruktur. Jawab semua soalan.*

**QUESTION 1**

By using a suitable diagram, explain how to produce P type semiconductor.

*Dengan menggunakan gambarajah yang sesuai, terangkan bagaimana separuh pengaliran jenis P dapat dihasilkan.*

[3 marks]

[3 markah]

**QUESTION 2**

Explain what happen when PN junction is supplied with forward biased voltage in \_\_\_\_\_.

*Terangkan apa yang berlaku apabila simpang PN dibekalkan dengan voltan yang dipincang hadapan \_\_\_\_\_.*

- i. Area of depletion region / *Luas kawasan susutan*
- ii. Junction resistance / *Kerintangan simpang*
- iii. Current flow / *pengaliran arus*

[3 marks]

[3 markah]

**QUESTION 3**

Draw the symbol and physical structure of a diode. Label its anode and cathode.

*Lukiskan simbol dan struktur binaan diod. Labelkan anod dan katod.*

[3 marks]

[3 markah]

CLO1  
C1 **QUESTION 4**  
Draw the frequency response curve with a cut off frequency at 3dB gain.

*Lukiskan graf lenguk sambutan frekuensi dengan frekuensi potong pada 3dB gain.*

[3 marks]  
[3 markah]

CLO1  
C1 **QUESTION 5**  
Draw a schematic symbol for PNP and NPN transistors.  
*Lukiskan simbol skematik bagi transistor PNP dan NPN.*

[3 marks]  
[3 markah]

CLO1  
C1 **QUESTION 6**  
State THREE (3) characteristics of positive feedback signal.

*Nyatakan TIGA (3) ciri-ciri isyarat suapbalik positif.*

[3 marks]  
[3 markah]

CLO1  
C1 **QUESTION 7**  
a) Name the THREE (3) JFET terminals.  
*Namakan TIGA (3) terminal JFET.*

b) State the voltage that controls drain current in JFET.  
*Nyatakan voltan yang mengawal arus saliran dalam JFET.*

[3 marks]  
[3 markah]

CLO2  
C2 **QUESTION 8**  
Give THREE (3) types of JFET amplifier and state the function for each type.  
*Berikan TIGA (3) jenis penguat JFET dan nyatakan fungsi setiap jenis penguat.*

[3 marks]  
[3 markah]

CLO2  
C1 **QUESTION 9**  
List THREE (3) SCR applications in electronic circuit.  
*Senaraikan TIGA (3) kegunaan SCR dalam litar elektronik.*

[3 marks]  
[3 markah]

CLO2  
C1 **QUESTION 10**  
State THREE (3) DIAC applications in electronic circuit.  
*Nyatakan TIGA (3) aplikasi DIAK dalam litar elektronik.*

[3 marks]  
[3 markah]

**SECTION C : 25 MARKS**  
**BAHAGIAN C : 25 MARKAH**

This section consists of TWO (2) essay questions. Answer ALL questions.

**ARAHAH:**  
*Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan eseai. Jawab SEMUA soalan.*

**QUESTION 1**

(a) Draw and label PN junction semiconductors.  
*Lakar dan label semikonduktor simpang PN*

[5 marks]  
[5 markah]

(b) Sketch I-V characteristic curve for silicon diode.  
*Lakarkan lengkung ciri I-V untuk diod silikon.*

[5 marks]  
[5 markah]

(c) Explain the following terms:  
*Terangkan perkara berikut:*

- i. Knee Voltage (Threshold voltage)  
*Voltan lutut(Voltan sawar)*
- ii. Forward current (in mili Ampere scale)  
*Arus hadapan (dalam skala mili Ampere)*
- iii. Reverse current (in mikro Ampere scale)  
*Arus balikan(dalam skala mikro Ampere)*
- iv. Breakdown voltage  
*Voltan keruntuhan*

[5 marks]  
[5 markah]

CLO2

C3

(d) By referring to Figure C1(d). Given  $\beta = 100$  and  $V_{be} = 0.7V$ . Determine the value of :

*Rujuk kepada Rajah C1(a). Diberi  $\beta = 100$  dan  $V_{be} = 0.7V$ . Tentukan nilai bagi:*

i. Base Current,  $I_B$

*Arus Tapak,  $I_B$*

ii. Colector Current,  $I_C$

*Arus Pemungut,  $I_C$*

iii.  $V_{ce}$

*$V_{ce}$*

iv.  $V_{CB}$

*$V_{CB}$*

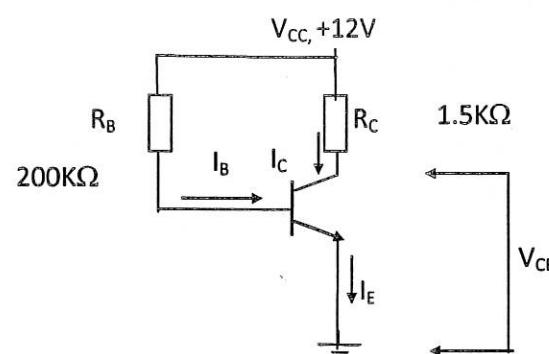


Figure C1(d) / Rajah C1(d)

[10 marks]  
[10 markah]

CLO2

C2

### QUESTION 2

(a) One of the feedback types is negative feedback.

*Salah satu jenis Suap Balik adalah Suap Balik Negatif*

i. Describe Negative Feedback.

*Terangkan Suap Balik Negatif.*

[2 marks]

[2 markah]

ii. Draw the diagram of negative feedback.

*Lukiskan gambarajah Suap Balik Negatif*

[2 marks]

[2 markah]

iii. Explain THREE (3) advantages of Negative Feedback.

*Jelaskan TIGA (3) kelebihan Suap Balik Negatif*

[6 marks]

[6 markah]

(b) By using a suitable diagram, explain the operation of E-MOSFET.

*Dengan menggunakan rajah yang bersesuaian, jelaskan kendalian E-MOSFET*

[10 marks]

[10 markah]

CLO2

C2

(c) Draw the equivalent circuit for TRIAC by using SCR.

*Lukiskan litar setara bagi TRIAC dengan menggunakan SCR.*

[3 marks]

[3 markah]

(d) State TWO (2) applications of Unijunction Transistor (UJT)

*Nyatakan DUA (2) aplikasi bagi Transistor Ekasimpang*

[2 marks]

[2 markah]

SOALAN TAMAT