

**SULIT**



**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN  
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI  
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI**

**JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK  
PENILAIAN ALTERNATIF**

**SESI 1: 2021/2022  
DEJ40043 : CONTROL SYSTEMS**

---

**NAMA PENYELARAS KURSUS: MASLIZAH BINTI MUNAHDAR**

**KAEDAH PENILAIAN : PEPERIKSAAN ONLINE**

**JENIS PENILAIAN : *OPEN BOOK ASSESSMENT*  
SOALAN STRUKTUR (2 SOALAN)  
SOALAN ESEI (2 SOALAN)**

**TARIKH PENILAIAN : 27 JANUARI 2022**

**TEMPOH PENILAIAN : 2 JAM**

---

**LARANGAN TERHADAP PLAGIARISM (AKTA 174)**

**PELAJAR TIDAK BOLEH MEMPLAGIAT APA-APA IDEA, PENULISAN, DATA  
ATAU CIPTAAN ORANG LAIN. PLAGIAT ADALAH SALAH SATU  
PENYELEWENGAN AKADEMIK. SEKIRANYA PELAJAR DIBUKTIKAN  
MELAKUKAN PLAGIARISM, PENILAIAN BAGI KURSUS BERKENaan AKAN  
DIMANSUHKAN DAN DIBERI GRED F DENGAN NILAI MATA 0.**

**(RUJUK BUKU ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN (Diploma) EDISI 6, JUN 2019,  
KLAUSA 17.3)**

**SECTION A : 60 MARKS**  
**BAHAGIAN A : 60 MARKAH**

**INSTRUCTION:**

This section consists of **TWO (2)** subjective questions. Answer **ALL** questions.


**ARAHAN:**

Bahagian ini mengandungi **DUA (2)** soalan subjektif. Jawab **SEMUA** soalan.

**QUESTION 1****SOALAN 1**


CLO1  
C3

- a) Figure A1(a) shows a summing amplifier. Calculate the output voltage,  $V_{out}$  if  $V_{in} = 2V_{p-p}$  1 kHz,  $R_1 = 10k\text{ ohm}$ ,  $R_2 = 12k\text{ ohm}$ ,  $R_3 = 15k\text{ ohm}$  and  $R_f = 110k\text{ ohm}$ .

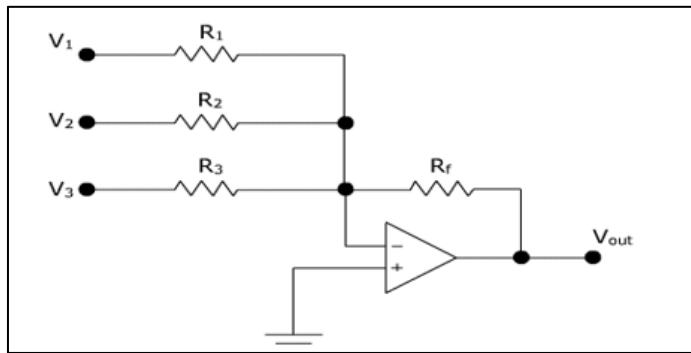

**Figure A1(a)**

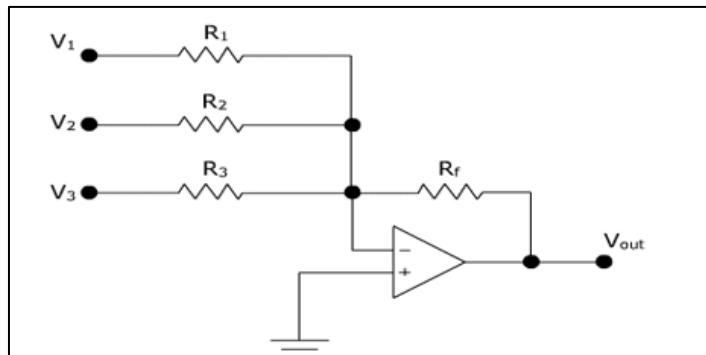*Rajah A1(a) menunjukkan penguat summing. Kirakan voltan keluaran,  $V_o$  sekiranya  $V_{in} = 2V_{p-p}$  1 kHz,  $R_1 = 10k\text{ ohm}$ ,  $R_2 = 12k\text{ ohm}$ ,  $R_3 = 15k\text{ ohm}$  dan  $R_f = 110k\text{ ohm}$ .*




**Rajah A1(a)**

[10 marks]


[10 markah]

CLO1  
C3

- b) Based on Figure A1(b), write the output voltage,  $V_o$  and calculate  $R_2$  if  $V_{out}=240V$ ,  $V_{in}=200V$  and  $R_1=100k\text{ ohm}$ .

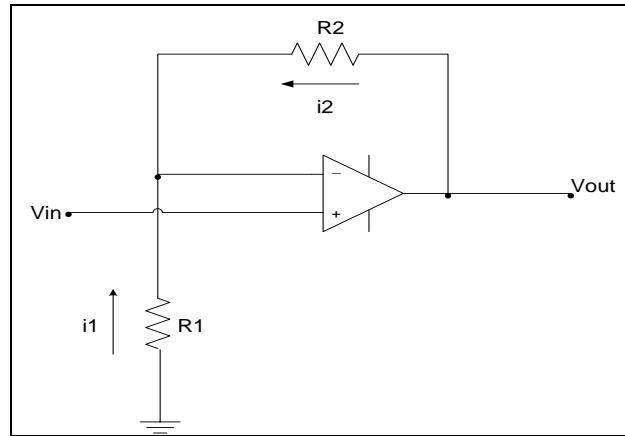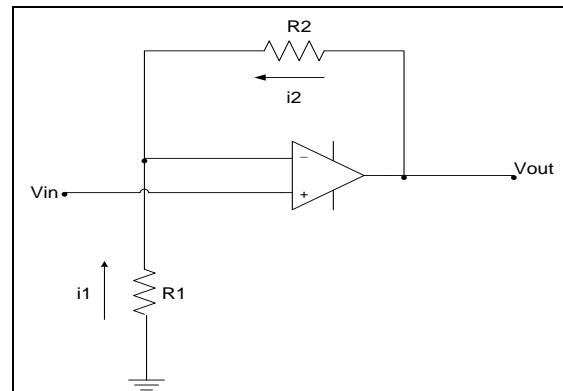**Figure A1(b)**

Berdasarkan kepada rajah A1(b) tuliskan voltan keluaran,  $V_o$  dan kirakan  $R_2$  sekiranya  $V_{out}=240V$ ,  $V_{in}=200V$  dan  $R_1=100k\text{ ohm}$ .

**Rajah A1(b)**

[10 marks]

[10 markah]

- CLO1      c) Based on the open loop transfer function given, calculate the value of the angle asymptotes and centroid point  $\sigma_a$ .

$$G(s)H(s) = \frac{k(s+3)}{s(s^2 + 5s + 6)}$$

*Berdasarkan sistem gelung terbuka di bawah, kirakan nilai sudut asimptot dan titik Centroid,  $\sigma_a$ .*

$$G(s)H(s) = \frac{k(s+3)}{s(s^2 + 5s + 6)}$$

[10 marks]

[10 markah]

### QUESTION 2 SOALAN 2

- CLO1      C3      a) By using the shortcut method, sketch the Polar Plot if the open loop transfer function is given as

$$G(s)H(s) = \frac{8}{s(1+2s)}$$

*Dengan menggunakan kaedah pintasan, lakarkan Plot Polar sekiranya rangkap pindah gelung terbuka diberi sebagai*

$$G(s)H(s) = \frac{8}{s(1+2s)}$$

[10 marks]

[10 markah]

- CLO1      C3      b) A unity feedback system has an open loop transfer function as:

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s^2 + 5s + 30)}$$

Calculate the following:

- i. Number of branches that terminates at infinity
- ii. Centroid,  $\sigma_a$  and angle of asymptotes
- iii. Angle of departure of root loci from the poles
- iv. Breakaway point, if any

*Sistem suapbalik uniti mempunyai rangkap pindah gelung terbuka seperti:*

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s^2 + 5s + 30)}$$

*Kirakan perkara-perkara berikut:*

- i. Bilangan cabang yang tamat di infiniti.
- ii. Centroid,  $\sigma_a$  dan sudut asimptot.
- iii. Sudut berlepas dari punca-punca kutub.
- iv. Titik pecah sekiranya ada.

[10 marks]

[10 markah]

- CLO1 c) A unity feedback system has an open loop transfer function as:  
C3

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s + 2)(s + 3)}$$

Calculate the value of K which root loci crosses the imaginary axis.

*Sistem suapbalik uniti mempunyai rangkap pindah gelung terbuka seperti:*

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s + 2)(s + 3)}$$

*Kirakan Nilai K di mana londar punca memotong pada paksi khayalan.*

[10 marks]

[10 markah]

**SECTION B : 40 MARKS**  
**BAHAGIAN B : 40 MARKAH**

**INSTRUCTION:**

This section consists of **TWO (2)** essay questions. Answer **ALL** questions.

**ARAHAN:**

*Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan eseai. Jawab SEMUA soalan.*

CLO1

**QUESTION 1****SOALAN 1**

A feedback control system has an open loop transfer function given by :

$$G(s)H(s) = \frac{38}{s(1 + 0.2s)}$$

Based on the open loop transfer function above, show the stability of the system using bode diagram.

(Scale y axis : 1cm:10dB, 1cm:45°)

(Scale x axis : frequency  $\omega$  (rad/s) : 0.1, 1, 2, 5, 10,)

Sistem kawalan suapbalik mempunyai rangkap pindah gelung terbuka seperti berikut:

$$G(s)H(s) = \frac{38}{s(1 + 0.2s)}$$

*Berdasarkan rangkap pindah gelung terbuka yang diberi, tunjukkan kestabilan sistem menggunakan rajah Bode.*

(Skala paksi y : 1cm:10dB, 1cm:45°)

(Skala paksi x : frequency  $\omega$  (rad/s) : 0.1, 1, 2, 5, 10,)

[20 marks]

[20 markah]

CLO1  
C4**QUESTION 2**  
**SOALAN 2**

Determine gain margin, phase margin and Polar Plot for an open loop system which has a transfer function of

$$G(s)H(s) = \frac{4(s + 1)}{(s + 2)}$$

(Frequency w (rads<sup>-1</sup>): 0.5, 10, 20)

*Tentukan jidar gandaan, jidar fasa dan Plot Polar bagi sistem gelung terbuka yang mempunyai rangkap pindah berikut*

$$G(s)H(s) = \frac{4(s + 1)}{(s + 2)}$$

(Frekuensi w rads<sup>-1</sup>): 0.5, 10, 20)

[20 marks]

[20 markah]

**SOALAN TAMAT**